
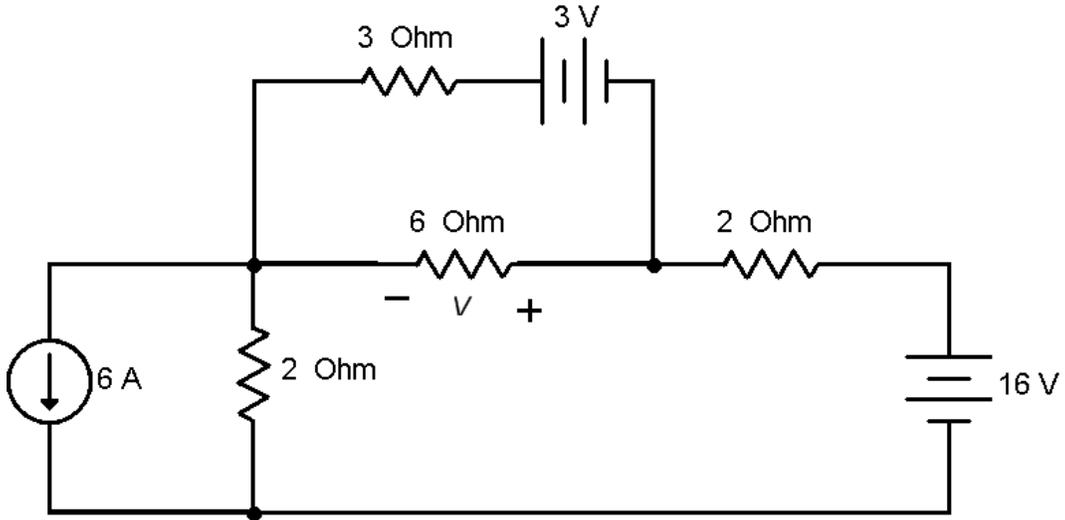


**LATIHAN SOAL-SOAL TEOREMA SUPERPOSISI DAN TRANSFORMASI SUMBER**

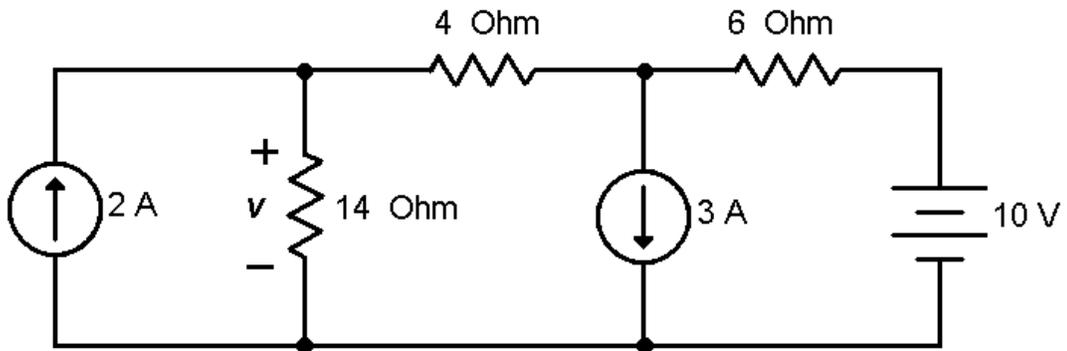
1. Carilah  $v$  menggunakan teorema superposisi



2. Carilah  $v$  menggunakan teorema superposisi



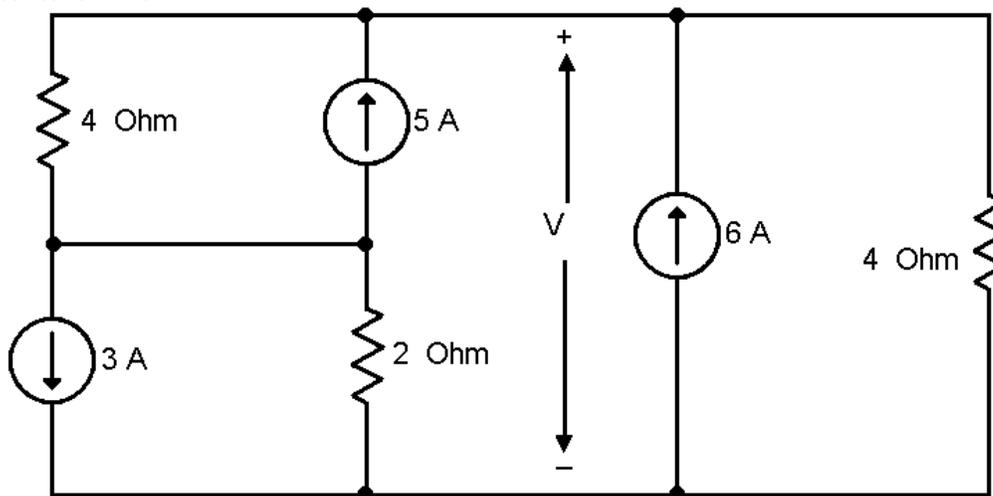3. Transformasikan seluruh sumber pada rangkaian berikut menjadi sumber tegangan dan tentukan nilai  $v$



4. Carilah  $i$  menggunakan teorema transformasi sumber

