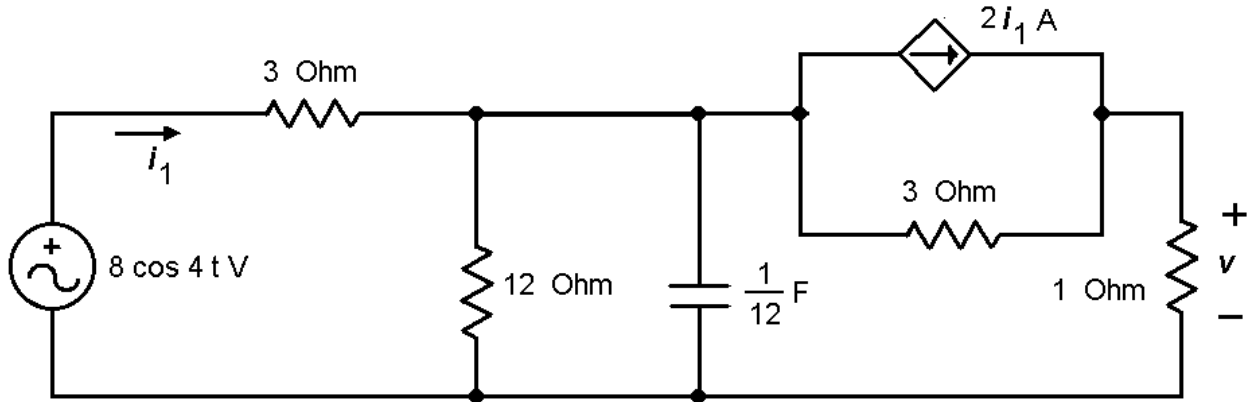


Latihan Fasor untuk kelas TE-1 dan TE-2

1. Carilah nilai steady state dari  $v$  menggunakan metode KCL



2. Selesaikan soal no 1 menggunakan metode KVL
3. Carilah tegangan steady state dari  $v$

