

Operational Amplifier


Dr. Ir. Yeffry Handoko Putra, M.T

Masalah Interfacing


- ❖ Konversi Analog ke Digital
- ❖ Penyesuaian Tegangan (voltage matching)
- ❖ Penguatan sinyal
- ❖ Linierisasi → Wheatstone Bridge
- ❖ Penghilangan Noise (Filter)

Sistem Interfacing Instrumentasi

Sistem dengan display digital

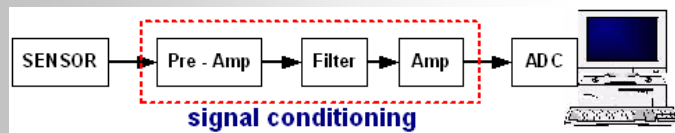


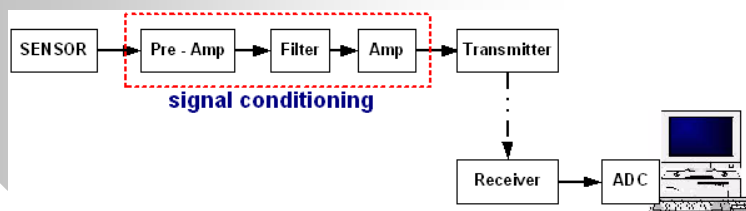Sistem dengan transmisi data & display digital



Sistem Instrumentasi

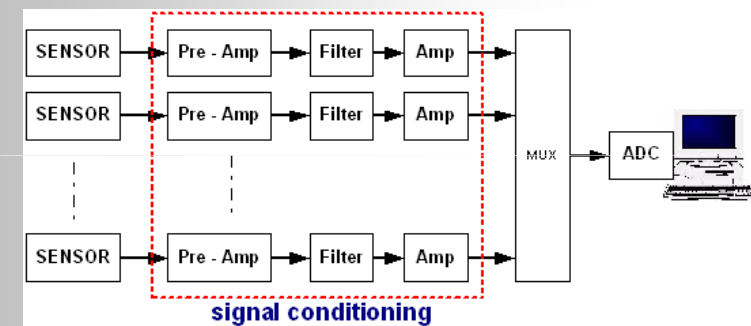Sistem multisensor dengan display digital




PENGKONDISI SINYAL - Amplifier

Amplifier



- Operational Amplifier
- Instrument Amplifier

OPERATIONAL AMPLIFIER

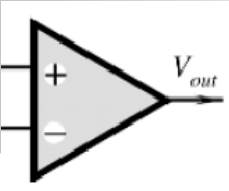- Primary op-amp terminal
 - Inverting input
 - Non-inverting input
 - Output
 - Power supply



Contoh : IC op-amp 741

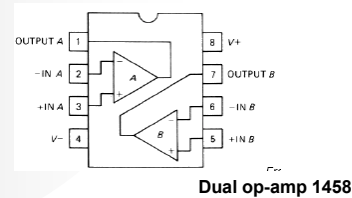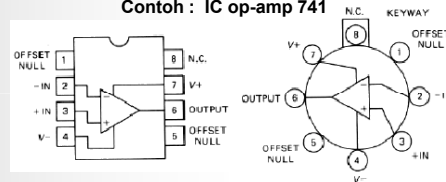


5

Amplifier : Op - Amp



Karakteristik Op-Amp Ideal

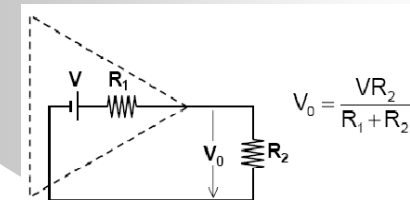- Infinite open loop voltage gain
 - Open loop gain adalah gain op-amp tanpa umpan balik
 - Ideal open loop gain : tidak terhingga
- Infinite input impedance
 - Arus input adalah NOL
 - Beberapa low grade op-amp memiliki arus input dalam orde mA
- Zero output impedance
 - Beberapa op-amp memiliki output impedance sekitar 100 – 200 Ω



6

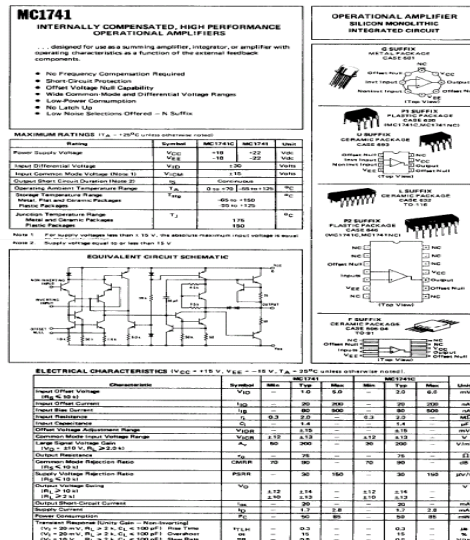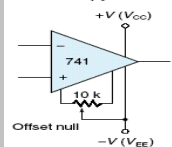Data sheet for the 741 general-purpose op-amp. (Copyright © Semiconductor Components Industries, LLC. Used by permission.)



7



Karakteristik

Parameter	Ideal	LM741	LF347	LM318
Open-loop Gain (A_{OL})	∞	$2 \cdot 10^5$	10^5	$2 \cdot 10^5$
Input Resistance (R_{in})	$\infty \Omega$	2 M Ω	$10^{12} \Omega$	3 M Ω
Output Resistance (R_o)	0 Ω	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain Bandwidth Product	∞ Hz	1 MHz	4 MHz	15 MHz
CMRR	∞	90 dB	100 dB	100 dB

8


Amplifier : Rangkaian Op - Amp

❖ Voltage comparator

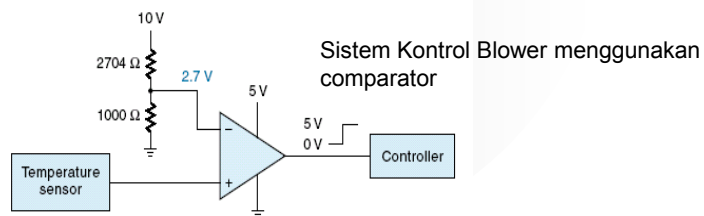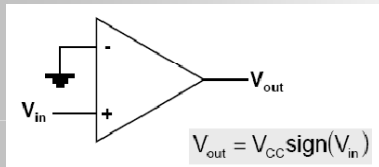


9

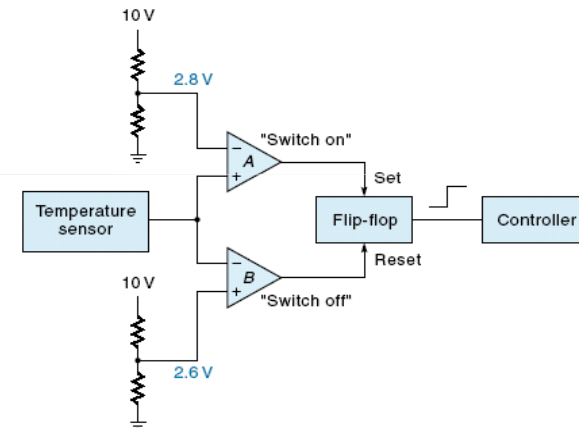Sistem Kontrol Blower menggunakan window comparator




10

❖ Voltage follower (Buffer)

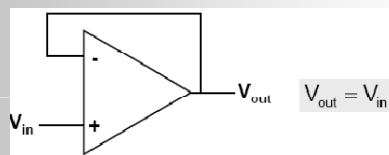

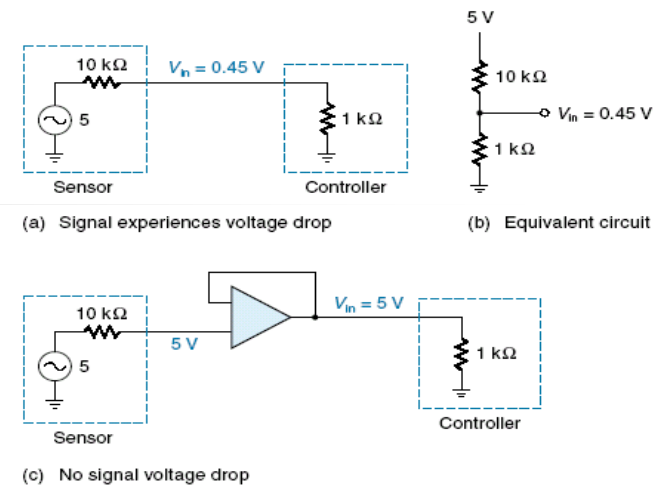Pemasangan voltage follower untuk mencegah tegangan drop



11


12



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Non-inverting amplifier

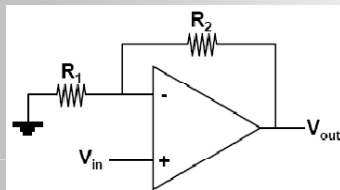

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

❖ Inverting amplifier

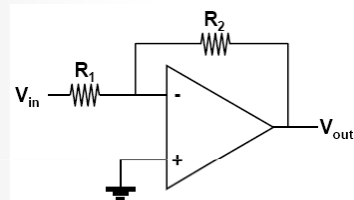

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$


13



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Summing amplifier

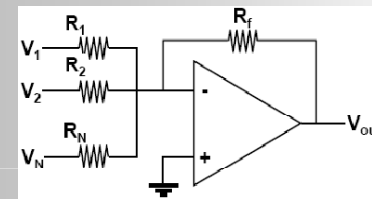

$$V_{out} = -\left(V_1 \frac{R_f}{R_1} + V_2 \frac{R_f}{R_2} + \dots + V_N \frac{R_f}{R_N}\right)$$

❖ Differential amplifier

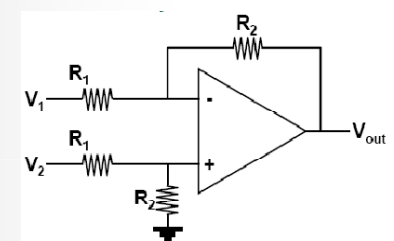

$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$


14



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Non-inverting amplifier

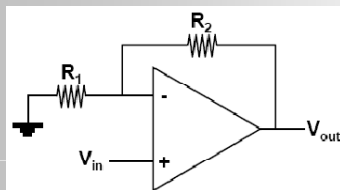

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

❖ Inverting amplifier

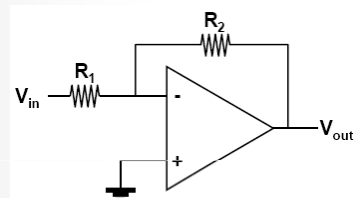

$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$


15



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Summing amplifier

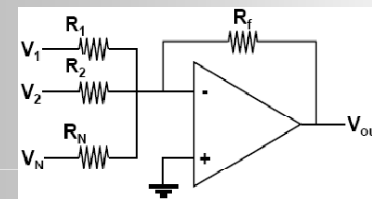

$$V_{out} = -\left(V_1 \frac{R_f}{R_1} + V_2 \frac{R_f}{R_2} + \dots + V_N \frac{R_f}{R_N}\right)$$

❖ Differential amplifier

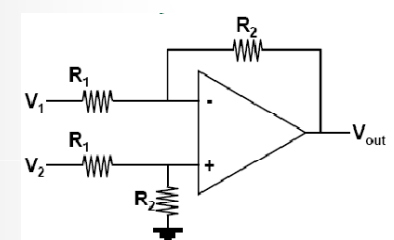


$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

16



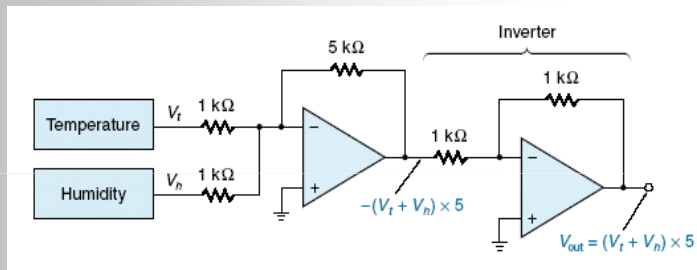
Penyalan Air conditioning (AC) dengan bantuan summing amplifier dan penguat inverting



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Integrating amplifier

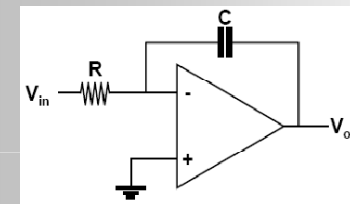

$$V_{out} = -\frac{1}{j\omega CR} V_{in} = -\frac{1}{RC} \int V_{in} dt$$

❖ Differentiating amplifier

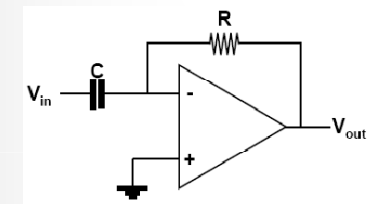

$$V_{out} = -\frac{R}{1/j\omega C} V_{in} = -RC \frac{dV_{in}}{dt}$$


18



Amplifier : Rangkaian Op - Amp




❖ Current to Voltage converter

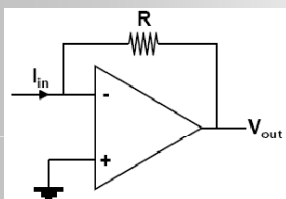

$$V_{out} = -I_{in} R$$

❖ Voltage to Current converter

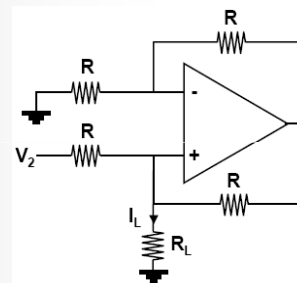

$$I_L = \frac{V_{in}}{R}$$



19




Amplifier : Instrumentation Amplifier



❖ Differential Amplifier

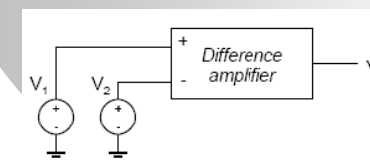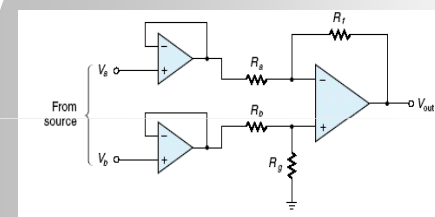

❖ Tegangan COMMON MODE & DIFFERENCE MODE

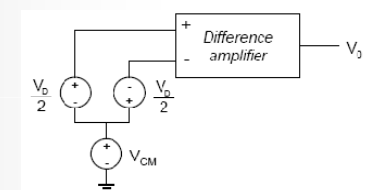


$$V_{CM} = \frac{V_2 + V_1}{2}$$

$$V_D = V_2 - V_1$$

20

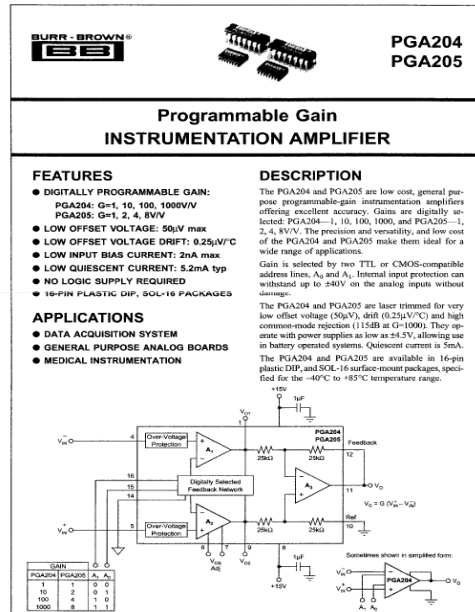Data sheet for the PGA204 instrumentation amplifier. (Courtesy of Burr-Brown Corp.)



21


Filter

- ❖ Filter digunakan untuk membuang sinyal dengan frekuensi yang tidak diinginkan
- ❖ Klasifikasi filter berdasarkan implementasi
 - Filter aktif (termasuk rangkaian RC dan op-amp)
 - Filter pasif
 - Terdiri atas rangkain RLC
 - Filter digital

Filter


Klasifikasi Filter berdasarkan respon frekuensi

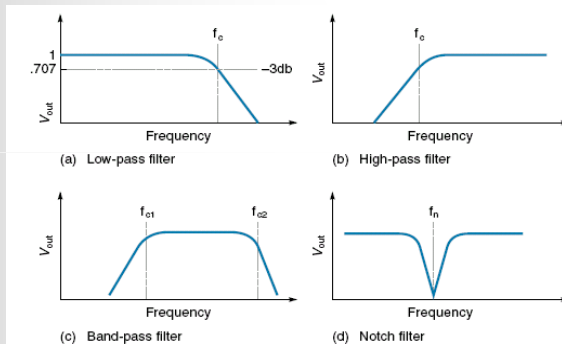- ❖ Low pass filter
- ❖ High pass filter
- ❖ Bandpass filter
- ❖ Band Stop (notch)




Filter

❖ Low pass filter

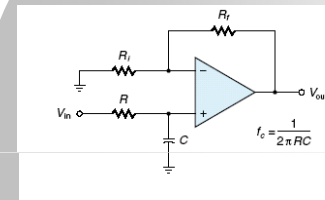

❖ High pass filter

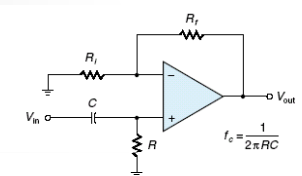

❖ Notch filter

