

# **MATAKULIAH SISTEM DIGITAL PERTEMUAN V RANGKAIAN ARITMATIK**

**OLEH :  
HIDAYAT**

**JURUSAN TEKNIK KOMPUTER  
UNIKOM  
2012**

# Penjumlahan bil. biner

- Mari kita hitung :

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = \textcolor{red}{1}0; 0 \text{ sbg hasil dan } \textcolor{red}{1} \text{ sbg carry}$$

$$1 + 1 + 1 = \textcolor{red}{1}1; 1 \text{ sbg hasil dan } \textcolor{red}{1} \text{ sbg carry}$$

# Contoh

$$\begin{array}{r} 011 \text{ (3)} \\ + 110 \text{ (6)} \\ \hline 1001 \text{ (9)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \text{ (9)} \\ + 1111 \text{ (15)} \\ \hline 11000 \text{ (24)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11.011 \text{ (3.375)} \\ + 10.110 \text{ (2.750)} \\ \hline 110.001 \text{ (6.125)} \end{array}$$

Add the following pairs of binary numbers.

(a)  $10110 + 00111$    (b)  $011.101 + 010.010$    (c)  $10001111 + 00000001$

# Bilangan tak bertanda

- Bilangan yang tidak memiliki tanda '+' ataupun '-'

- Contoh :

bilangan 8 bit : 00000000 - 11111111

: 00 - FF<sub>H</sub>

: 0 - 255



Penjumlahan pada bil. tak bertanda dpt mengakibatkan *overflow* sehingga dibutuhkan *bit carry*.

# Bilangan Bertanda

- Fungsi: untuk merepresentasikan nilai positif (+) dan negatif (-).
- Representasi bilangan bertanda:
  - Sign Magnitude System (bit paling “**besar**” sebagai tanda)
  - Complement 1
  - Complement 2
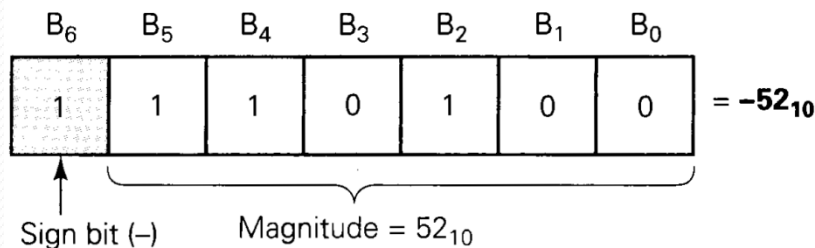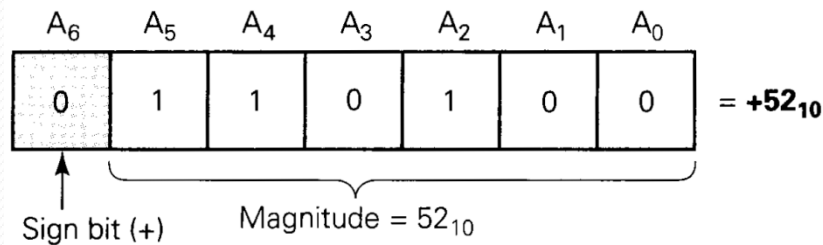
# Sign Magnitude System

- Bilangan yang memiliki tanda '+' ataupun '-'
- Bit MSB : tanda '+' ataupun '-'
- '0' : tanda positif, dan
- '1' : tanda negatif.



Contoh :

$+38 = 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0$

$-38 = 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0$

$+25 = 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1$

$-25 = 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1$

# Bilangan bertanda

- Walaupun mudah dalam memberikan tanda positif dan negatif pada suatu bilangan namun sistem ini untuk diimplementasinya sangat komplek, sehingga sistem ini tidak diimplementasikan

# Bilangan komplemen 1

- Komplemen 1 suatu bilangan biner diperoleh dengan cara membalikkan nilai bil. tersebut.

Contoh :  $101101 \rightarrow 010010$  (komplemen 1)

1	0	1	1	0	1	bilangan asli
---	---	---	---	---	---	---------------

↓	↓	↓	↓	↓	↓	
---	---	---	---	---	---	--

0	1	0	0	1	0	hasil komplemen 1
---	---	---	---	---	---	-------------------



# Bilangan komplement 1

Contoh :

$$\begin{array}{r} (+5) \\ + (+2) \\ \hline (+7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 0010 \\ \hline 0111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \\ + (+2) \\ \hline (-3) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 0010 \\ \hline 1100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (+5) \\ + (-2) \\ \hline (+3) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1101 \\ \hline 10010 \\ \text{Carry } 1 \rightarrow \\ \hline 0011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \\ + (-2) \\ \hline (-7) \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1010 \\ + 1101 \\ \hline 10111 \\ \text{Carry } 1 \rightarrow \\ \hline 1000 \end{array}$$

# Bilangan komplemen 2


- Komplemen 2 suatu bilangan biner diperoleh dengan cara menambahkan '1' pada LSB hasil komplemen 1 bilangan tersebut.

Contoh :  $101101 \rightarrow 010010 + 1 = 010011$  (kompl. 2)

1 0 1 1 0 1	bilangan asli
0 1 0 0 1 0	komplemen 1
+                      1	
<hr/>	
0 1 0 0 1 1	komplemen 2
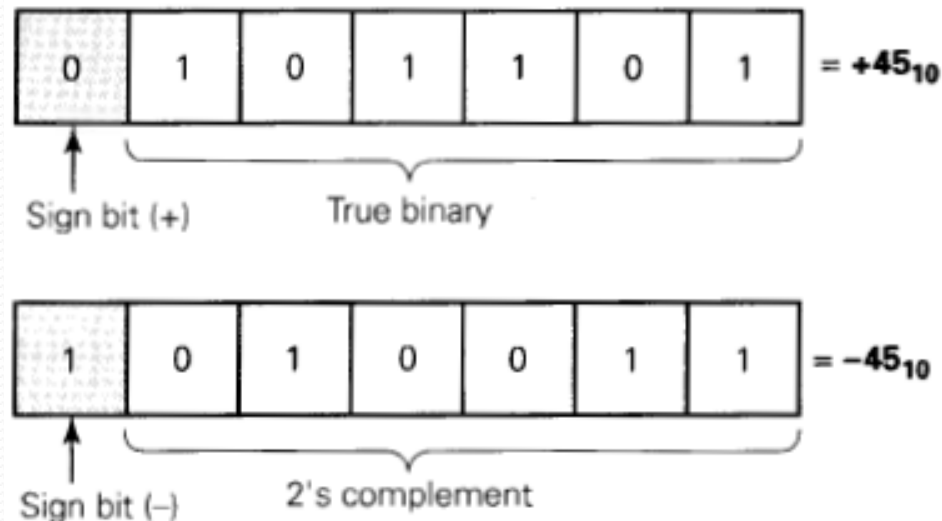
# Bilangan komplement 2

- Representasi bilangan bertanda pada komplement 2
  - Jika nilai positif maka nilai bilangan direpresentasikan dalam bentuk aslinya.
  - Jika nilai negatif maka nilai direpresentasikan dalam bentuk komplement 2 .



- Range nilai pada bilangan komplement 2:  $-2^N$  to  $+(2^N - 1)$

Decimal Value	Signed Binary Using 2's Complement
$+7 = 2^3 - 1$	0111
+6	0110
+5	0101
+4	0100
+3	0011
+2	0010
+1	0001

0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001
$-8 = -2^3$	1000


# Penjumlahan pada Bil. Kompl. 2

Contoh :

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (+2) \quad 0010 \\ \hline (+7) \quad 0111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (+2) \quad 0010 \\ \hline (-3) \quad 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (-2) \quad 1110 \\ \hline (+3) \quad 10011 \end{array}$$

  
ignore

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (-2) \quad 1110 \\ \hline (-7) \quad 11001 \end{array}$$

  
ignore

# Overflow

- Overflow terjadi ketika aritmatika pada komplemen 2 hasilnya salah. (hasil aritmatika melampaui tampungan bit nilai)

Contoh:

+9 →	0	1001
+8 →	0	1000
<hr/>		
	1	0001

incorrect sign    ↑                      ↑    incorrect magnitude

# Perkalian

- a

1001	← multiplicand = $9_{10}$
1011	← multiplier = $11_{10}$
<hr/>	
1001	} partial products
1001	
0000	
1001	
<hr/>	
1100011	} final product = $99_{10}$

$$\text{Add } \left\{ \begin{array}{r} 1001 \\ \underline{1001} \end{array} \right. \begin{array}{l} \leftarrow \text{first partial product} \\ \leftarrow \text{second partial product shifted left} \end{array}$$

$$\text{Add } \left\{ \begin{array}{r} 11011 \\ \underline{0000} \end{array} \right. \begin{array}{l} \leftarrow \text{sum of first two partial products} \\ \leftarrow \text{third partial product shifted left} \end{array}$$

$$\text{Add } \left\{ \begin{array}{r} 011011 \\ \underline{1001} \end{array} \right. \begin{array}{l} \leftarrow \text{sum of first three partial products} \\ \leftarrow \text{fourth partial product shifted left} \end{array}$$

$$1100011 \leftarrow \text{sum of four partial products which equals final total product}$$



# Pembagian


- a

$$\begin{array}{r} 0011 \\ 11 \overline{) 1001} \\ \underline{011} \\ 0011 \\ \underline{11} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0010.1 \\ 100 \overline{) 1010.0} \\ \underline{100} \\ 100 \\ \underline{100} \\ 0 \end{array}$$


# Rangkaian Aritmatik

# Half Adder (1-bit)

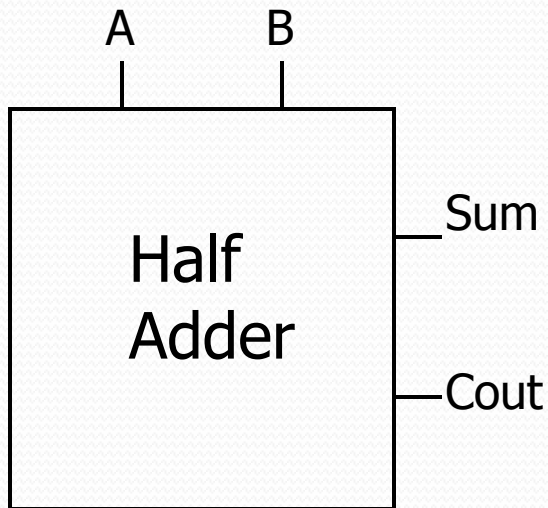

A	B	S(um)	C(arry)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

# Half Adder (1-bit)

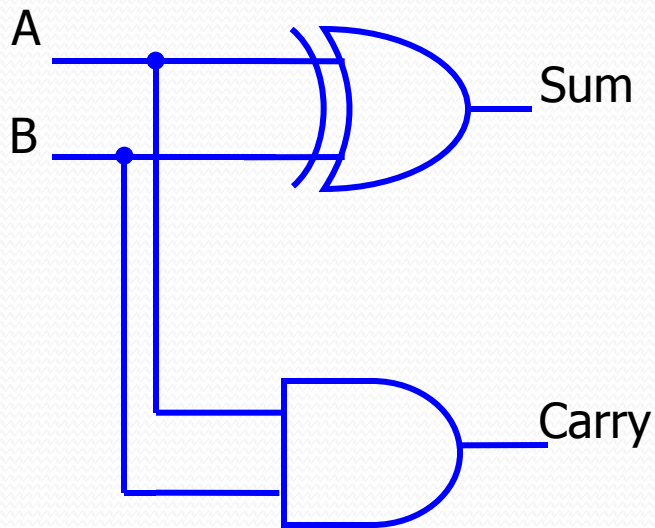


A	B	S(um)	C(arry)
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

# Full Adder

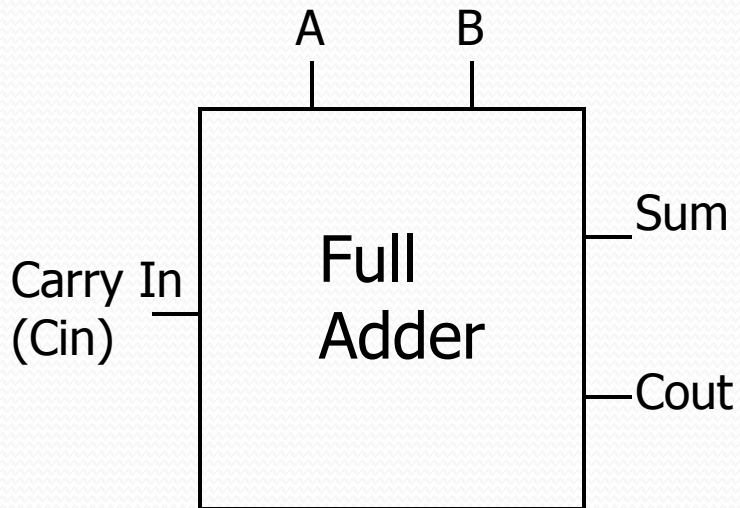

Cin	A	B	S(um)	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# Full Adder

Cin	AB			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 S &= \overline{\text{Cin}} \overline{A} \overline{B} + \overline{\text{Cin}} A \overline{B} + \text{Cin} A B + \overline{\text{Cin}} A B \\
 &= \text{Cin}(\overline{A} \overline{B} + A \overline{B}) + \overline{\text{Cin}}(\overline{A} B + A \overline{B}) \\
 &= \text{Cin}(\overline{A} \oplus B) + \overline{\text{Cin}}(A \oplus B) \\
 &= \text{Cin} \oplus A \oplus B
 \end{aligned}$$

Cin	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\text{Cout} = \text{Cin}B + \text{Cin}A + AB$$


Cin	A	B	S(um)	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Cin	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

ATAU

$$\text{Cout} = AB + \text{Cin}(\overline{A}B + A\overline{B}) = AB + \text{Cin}(A \oplus B)$$


# Full Adder

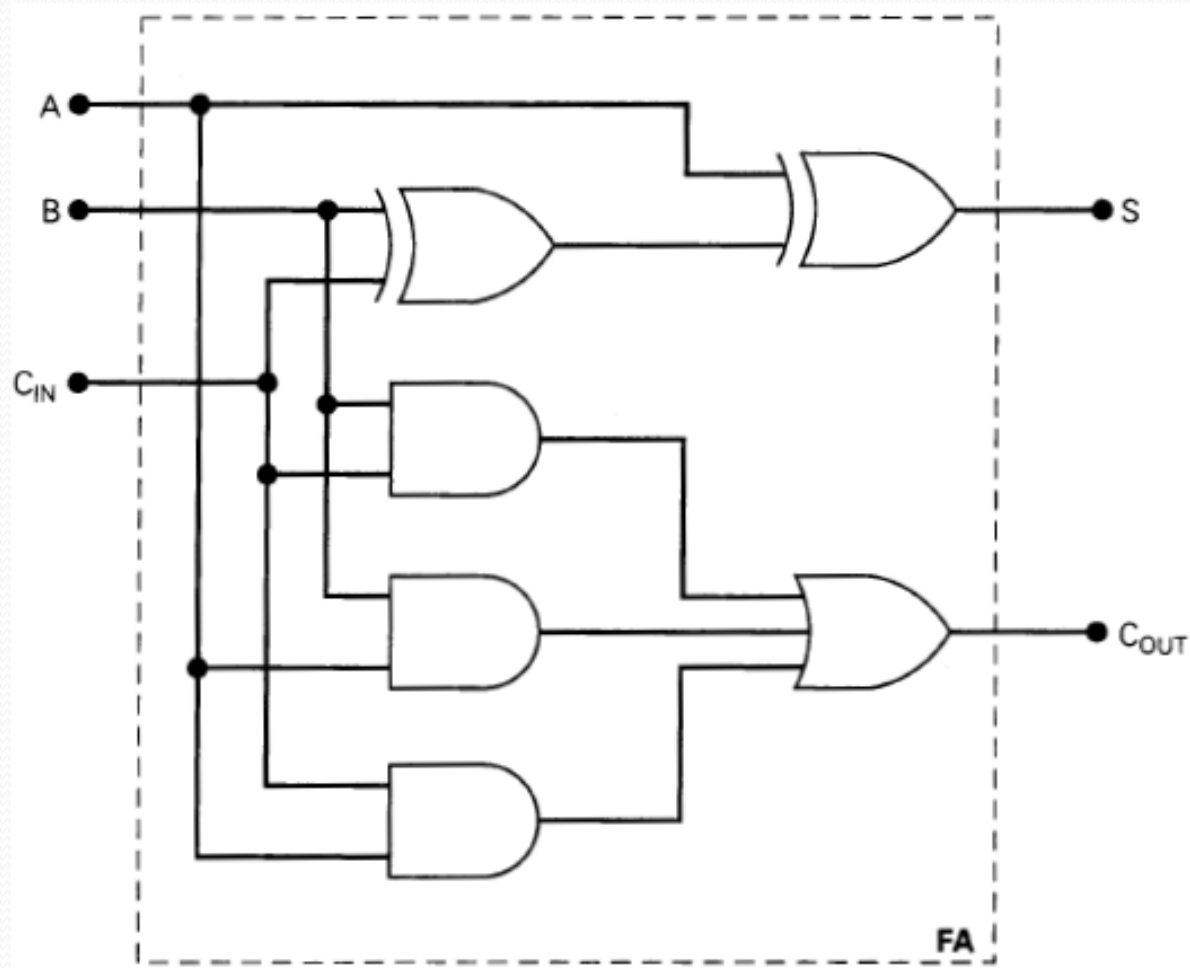
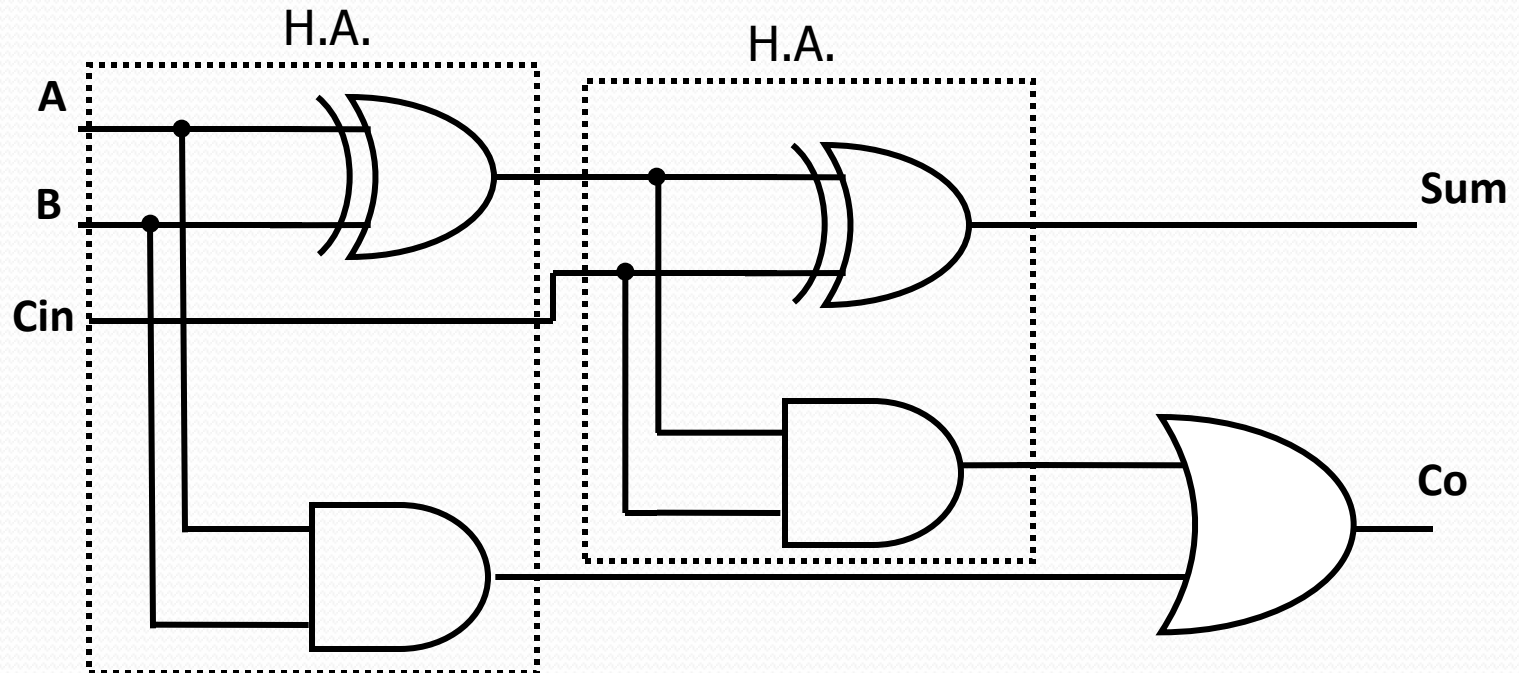
# Full Adder

$$\text{Sum} = \text{Cin} \oplus A \oplus B$$

$$\text{Cout} = AB + \text{Cin}(A \oplus B)$$






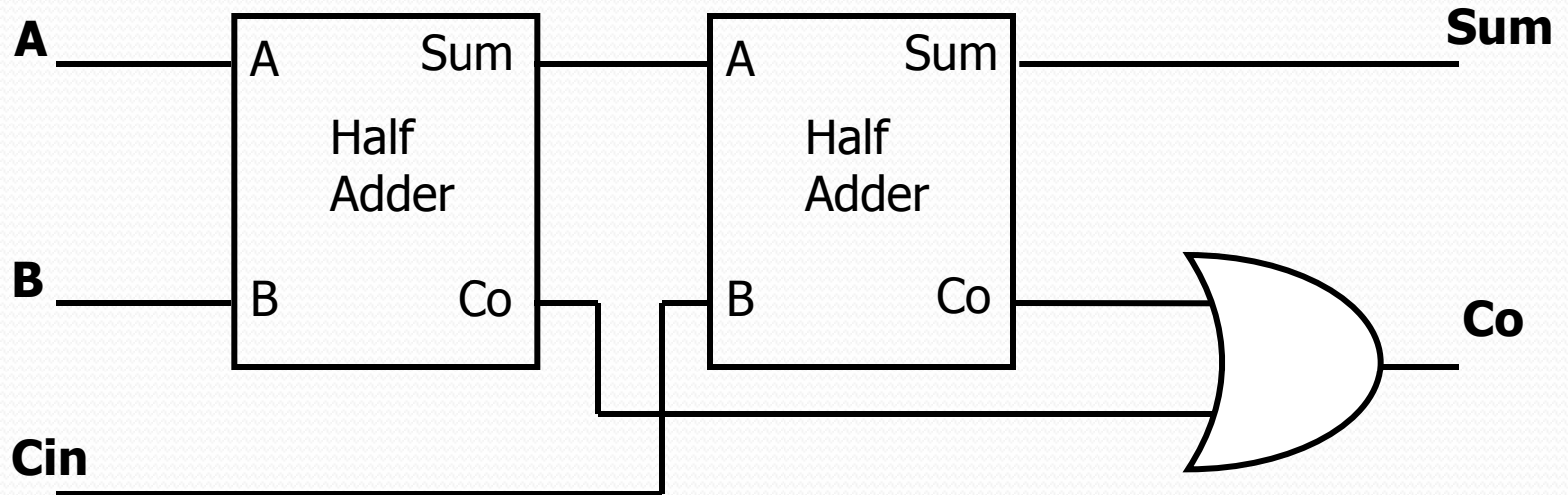
# Full Adder

$$\text{Sum} = \text{Cin} \oplus A \oplus B$$


$$\text{Cout} = AB + \text{Cin}(A \oplus B)$$


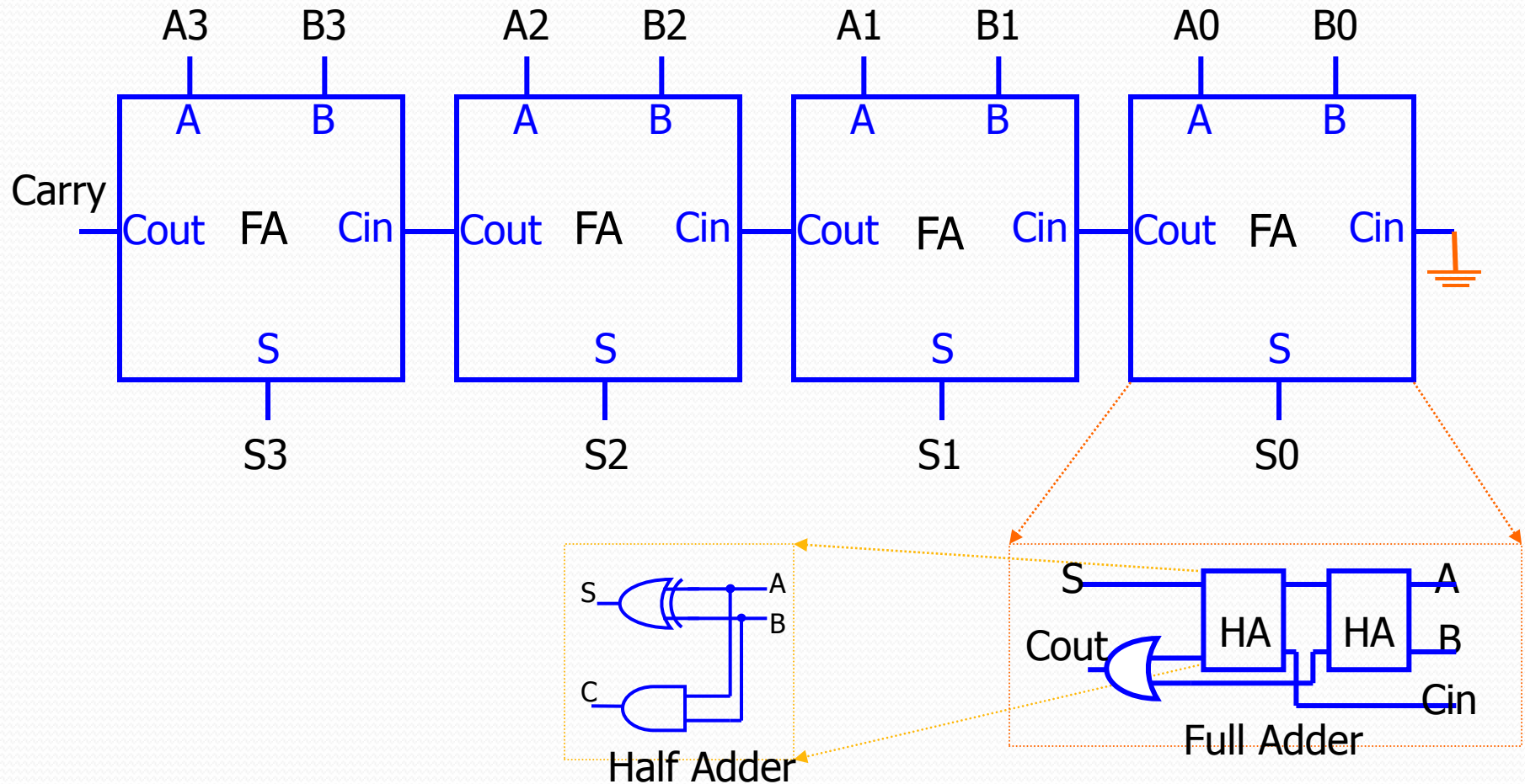
## 4-bit Ripple Adder menggunakan Full Adder




# Disain Subtractor

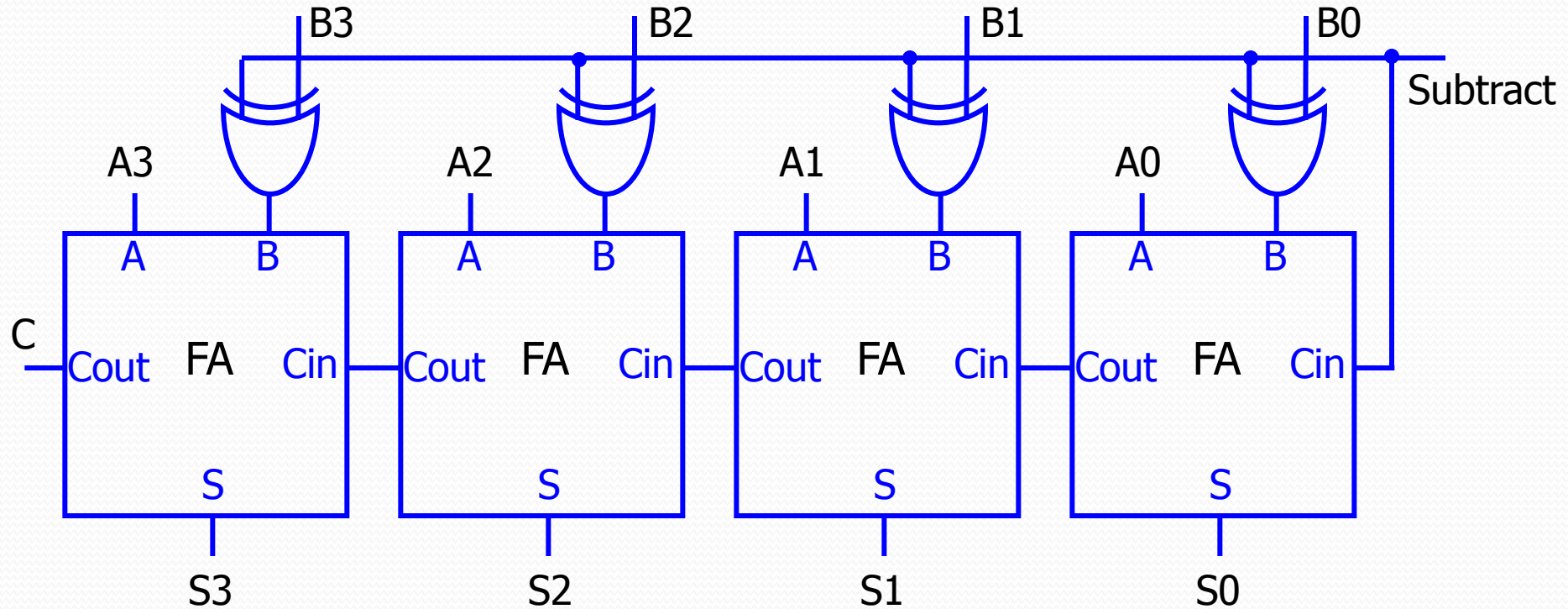


- $A - B = A + (-B)$ 
  - Lakukan komplemen 2 pada B
  - Jadikan penjumlahan A dan komplemen 2 dari B


# Parallel adder - Adder

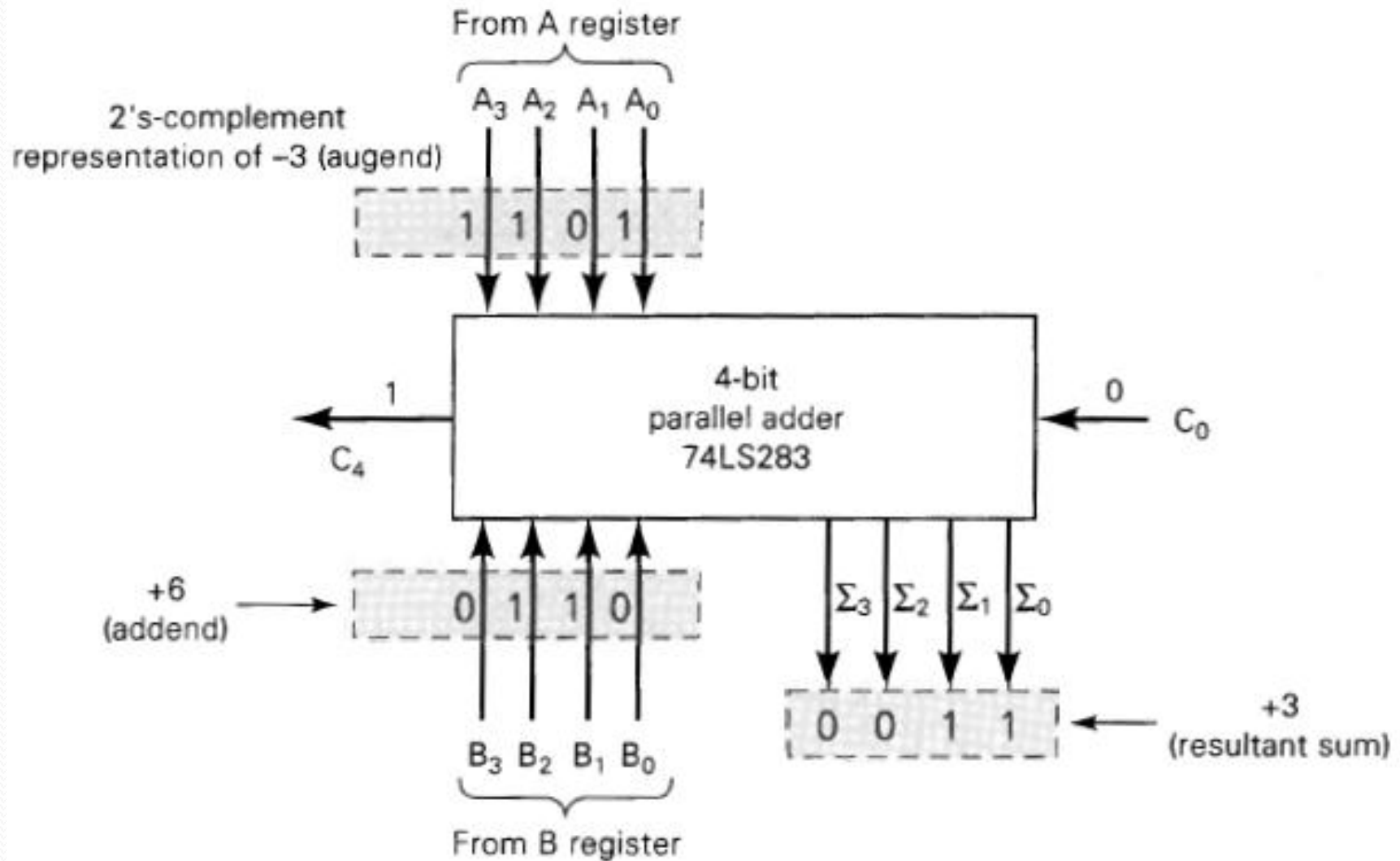

# Parallel adder - Subtractor

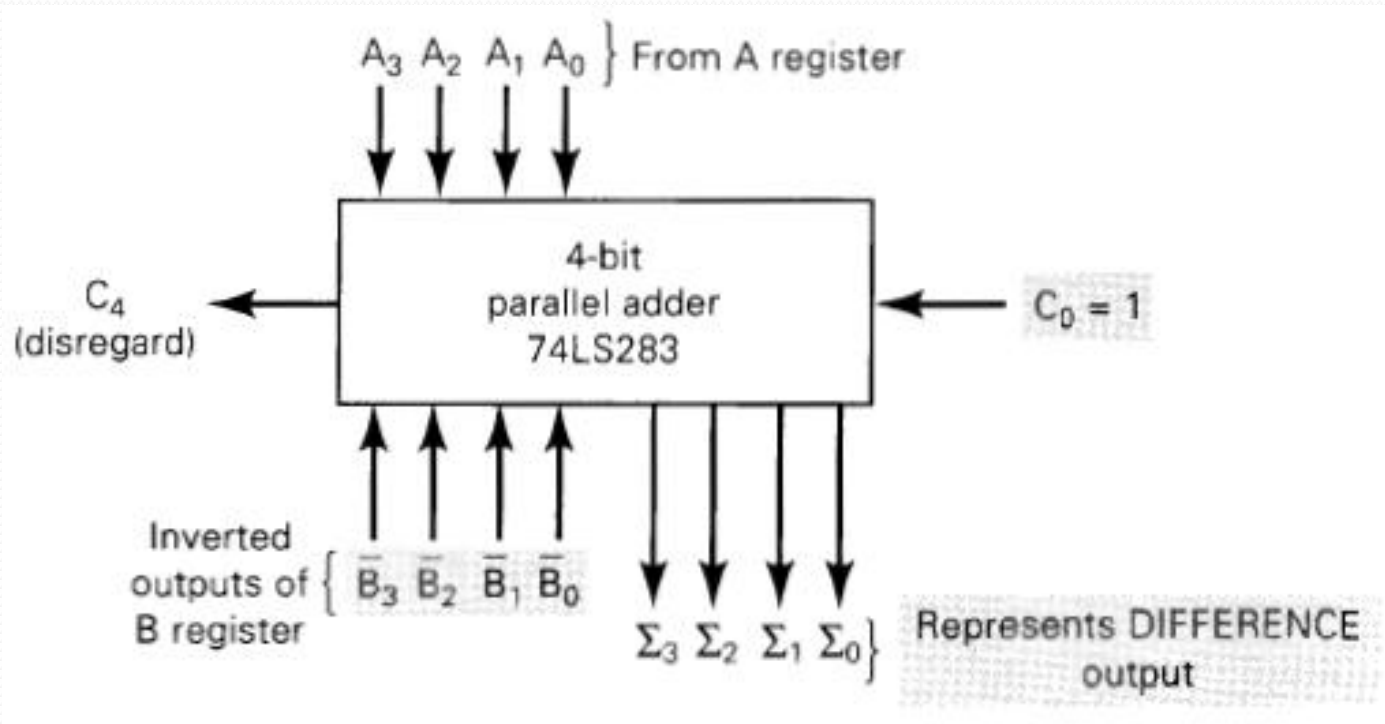

# UNIT ADDER/SUBTRACTOR

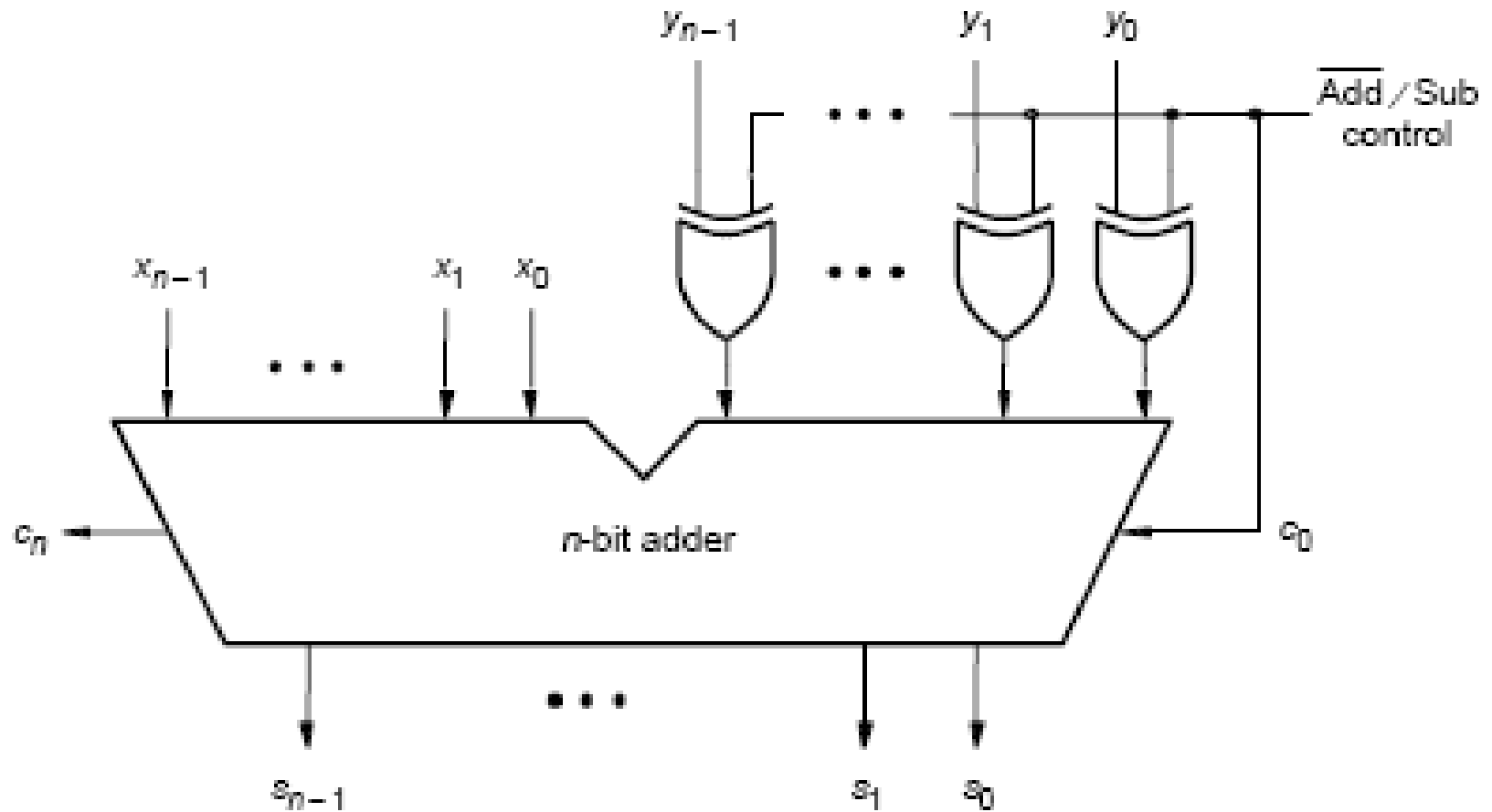



**SELESAI**