

MATAKULIAH SISTEM DIGITAL

PERTEMUAN IV

RANGKAIAN PEMPROSES

OLEH :
HIDAYAT

JURUSAN TEKNIK KOMPUTER
UNIKOM
2012

Macam operasi dalam Sistem Digital

- Decoding
- Encoding
- Multiplexing
- Demultiplexing
- Comparison, dll


Decoder

Decoder


- Decoder -> rangkaian logika yang menerima satu set input yang mereferensikan suatu nilai biner dan mengaktifkan satu output yang berkorespondensi dengan nilai input, sementara output yang lainnya tidak aktif.
- Decoder memiliki sejumlah N input & M ($\leq 2^N$) output.
- Contoh Decoder 3 line to 8 line atau 3 of 8 decoder, artinya decoder dengan 3 input dan 8 line output

Decoder

- D


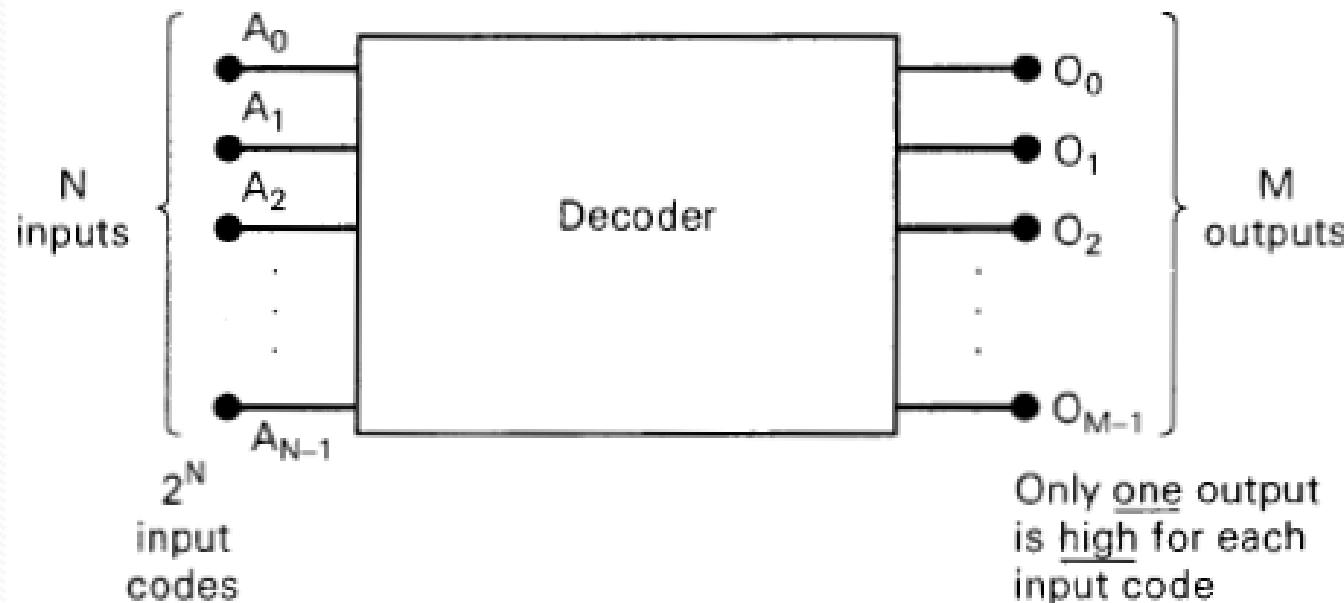


3 of 8 Decoder

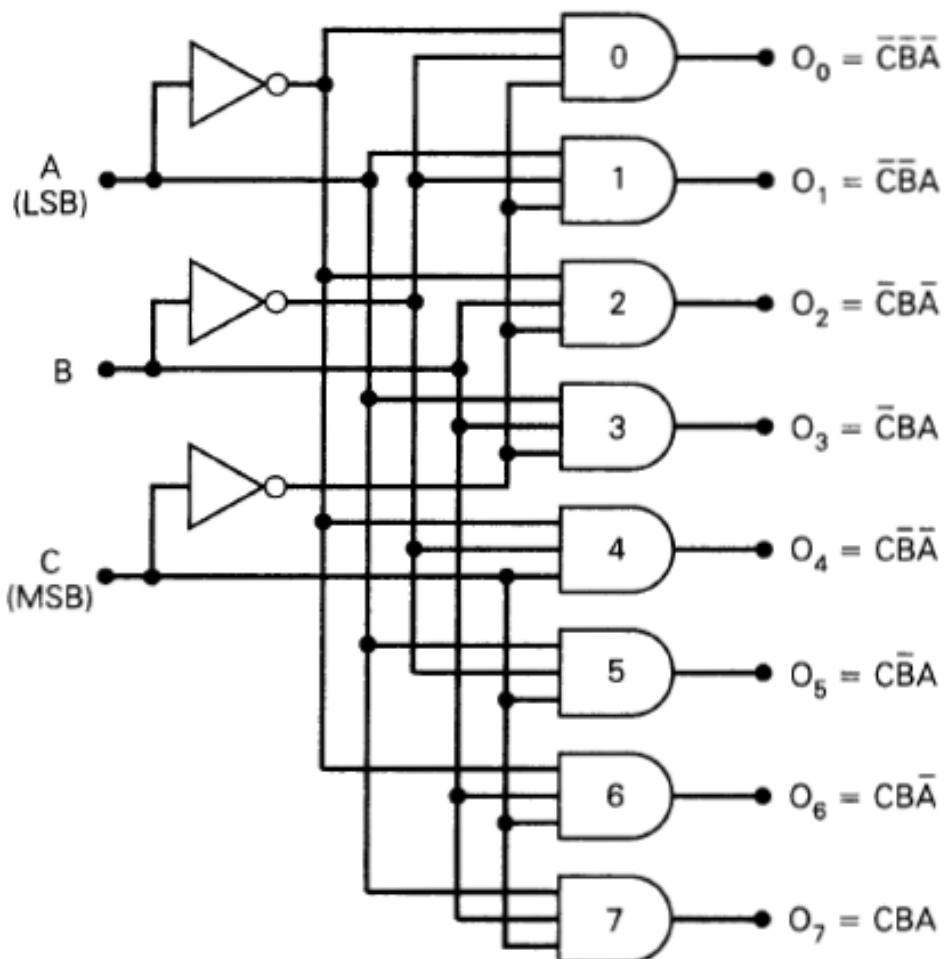


C	B	A	O_7	O_6	O_5	O_4	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Decoder w/ enable

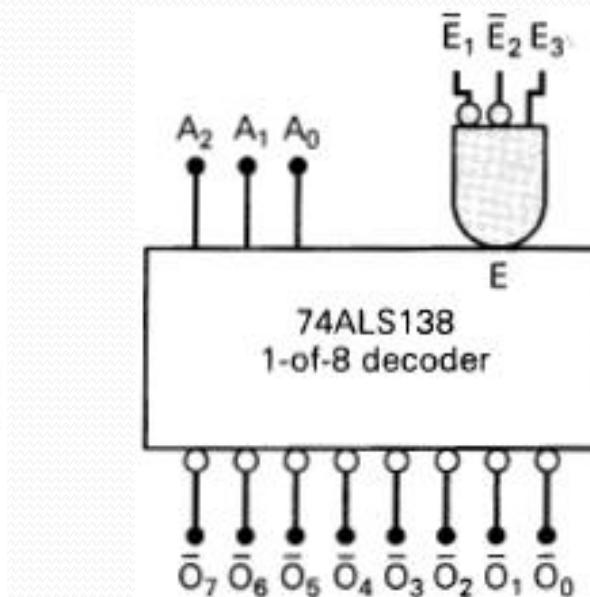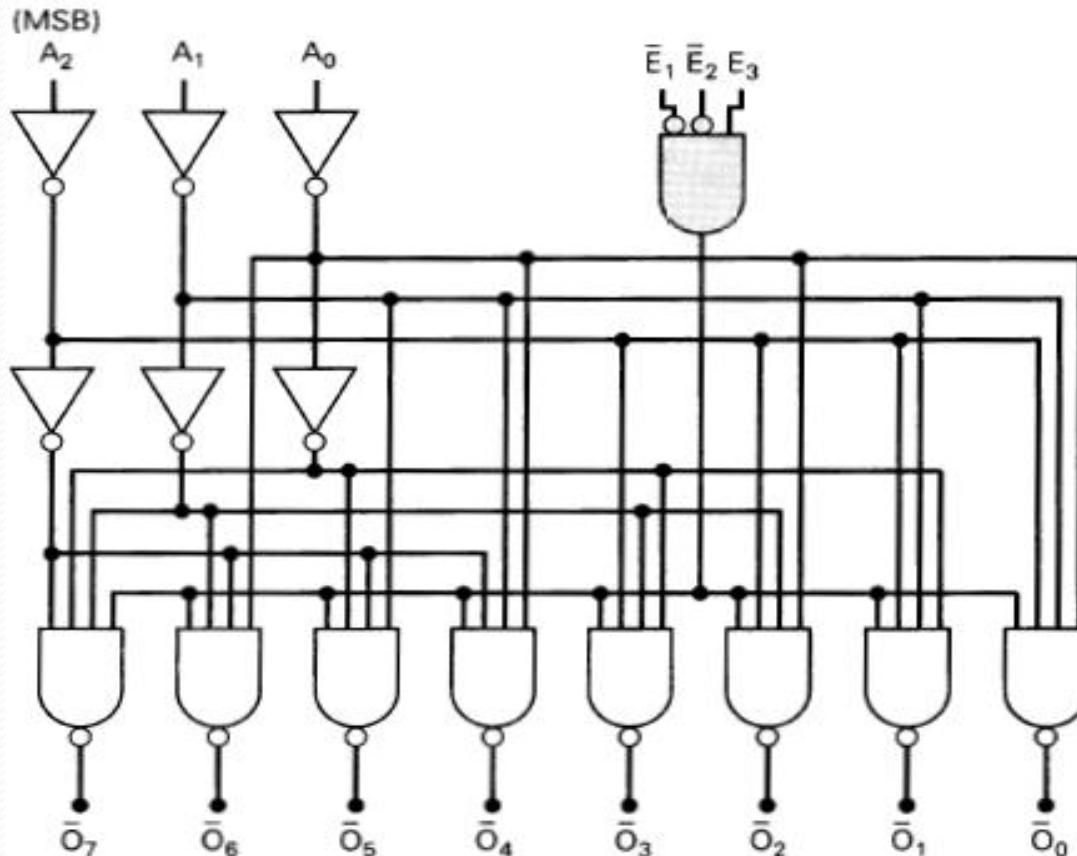

\bar{E}_1	\bar{E}_2	E_3	Outputs
0	0	1	Respond to input code $A_2A_1A_0$
1	X	X	Disabled – all HIGH
X	1	X	Disabled – all HIGH
X	X	0	Disabled – all HIGH

BCD to Decimal Decoder

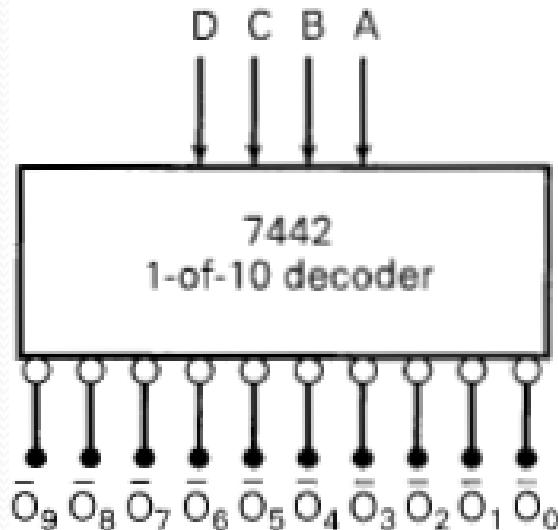



D	C	B	A	Active Output
L	L	L	L	\bar{O}_0
L	L	L	H	\bar{O}_1
L	L	H	L	\bar{O}_2
L	L	H	H	\bar{O}_3
L	H	L	L	\bar{O}_4
L	H	L	H	\bar{O}_5
L	H	H	L	\bar{O}_6
L	H	H	H	\bar{O}_7
H	L	L	L	\bar{O}_8
H	L	L	H	\bar{O}_9
H	L	H	L	None
H	L	H	H	None
H	H	L	L	None
H	H	L	H	None
H	H	H	L	None
H	H	H	H	None

H = HIGH Voltage Level



L = LOW Voltage Level

BCD to 7segment Decoder

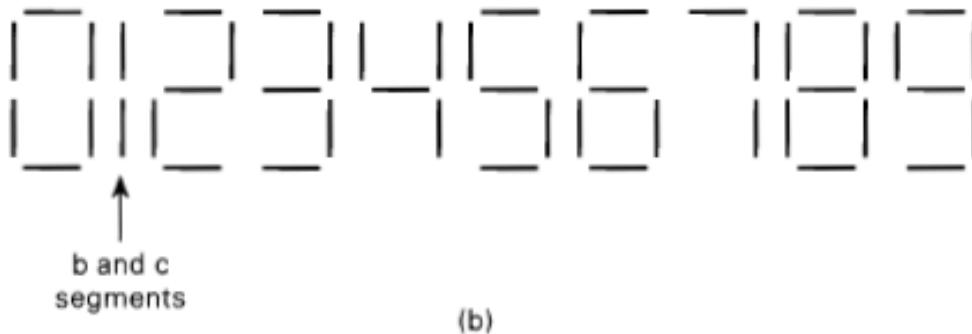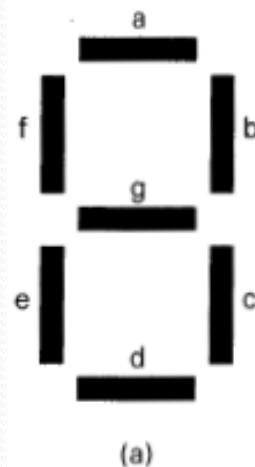- BCD to 7 segment Decoder -> berfungsi untuk mengambil 4 bit input BCD dan menyediakan output (segment) yang sesuai untuk menampilkan digit desimal.



BCD to 7segment Decoder

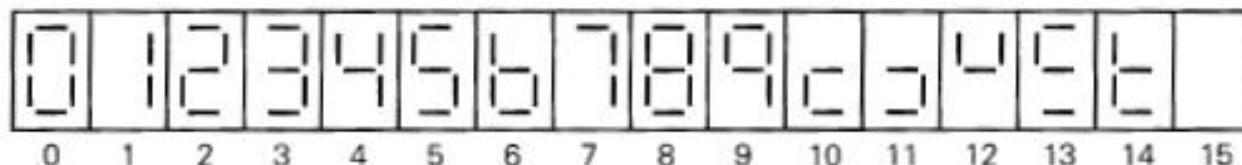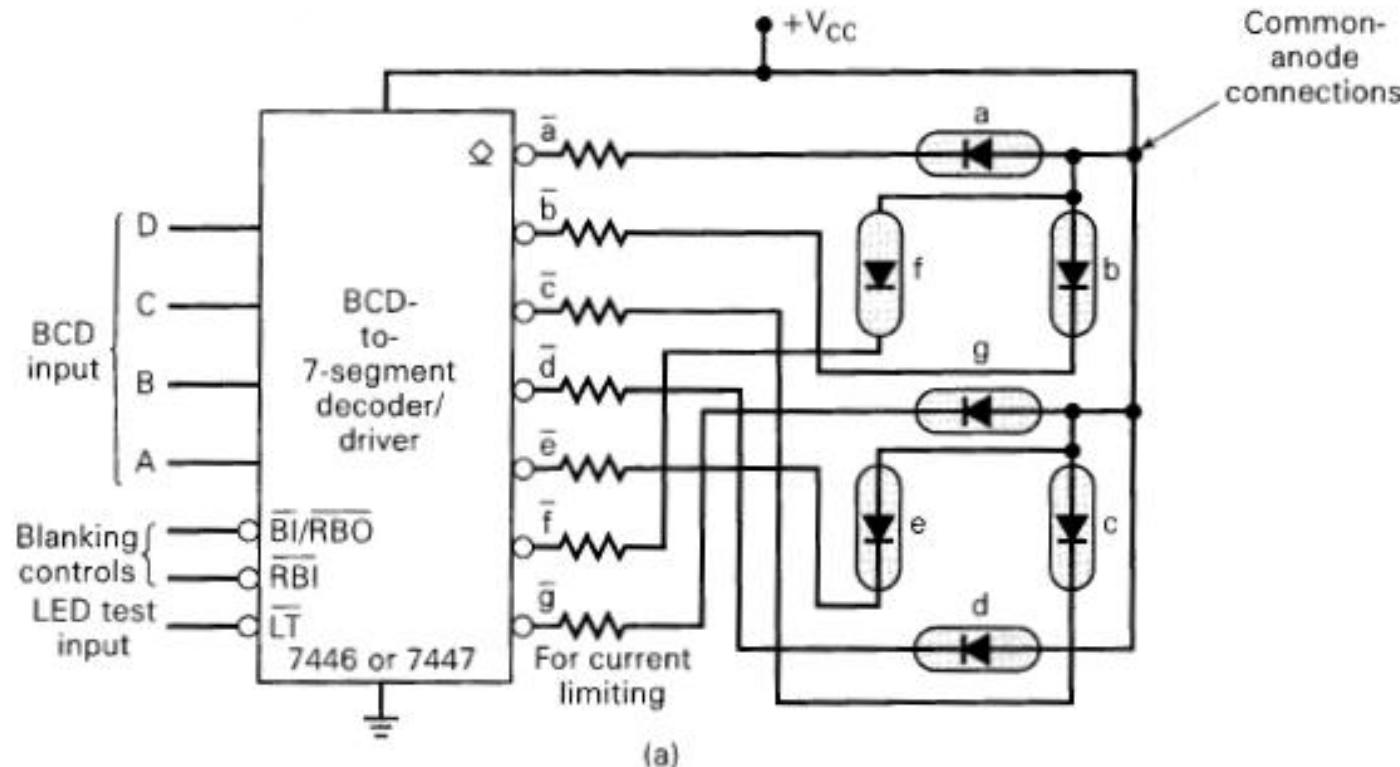


Encoder


Encoder

- Encoder -> kebalikan dari Decoder
- Encoder -> rangkaian logika yang memiliki sejumlah input, hanya satu input yang aktif pada waktu yang sama dan menghasilkan kode output sejumlah N bit.
- Encoder memiliki sejumlah M ($\leq 2^N$) input & N output.
- Contoh Encoder 8 line to 3 line atau 8 of 3 encoder, artinya encoder dengan 8 line input dan 3 line output

Encoder

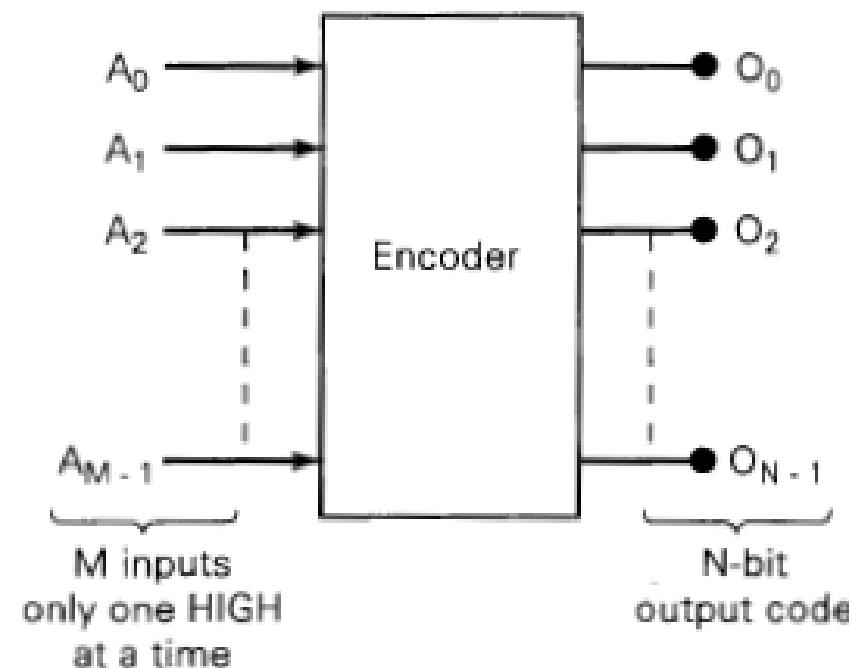

8 line to 3 line Encoder

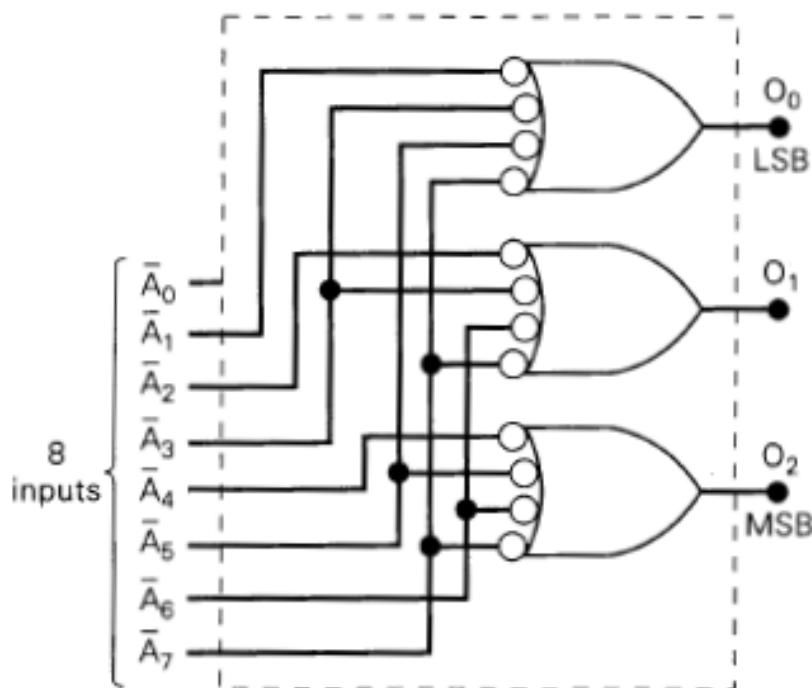

*Only one
LOW input
at a time

Inputs								Outputs		
\bar{A}_0	\bar{A}_1	\bar{A}_2	\bar{A}_3	\bar{A}_4	\bar{A}_5	\bar{A}_6	\bar{A}_7	O ₂	O ₁	O ₀
X	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
X	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
X	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
X	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
X	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
X	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
X	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
X	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1



Bagaimana jika lebih dari satu input aktif?

Priority Encoder

\bar{A}_1	\bar{A}_2	\bar{A}_3	\bar{A}_4	\bar{A}_5	\bar{A}_6	\bar{A}_7	\bar{A}_8	\bar{A}_9	\bar{O}_3	\bar{O}_2	\bar{O}_1	\bar{O}_0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	1
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	0	0
X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1
X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0
X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

X = either 0 or 1

Priority Encoder

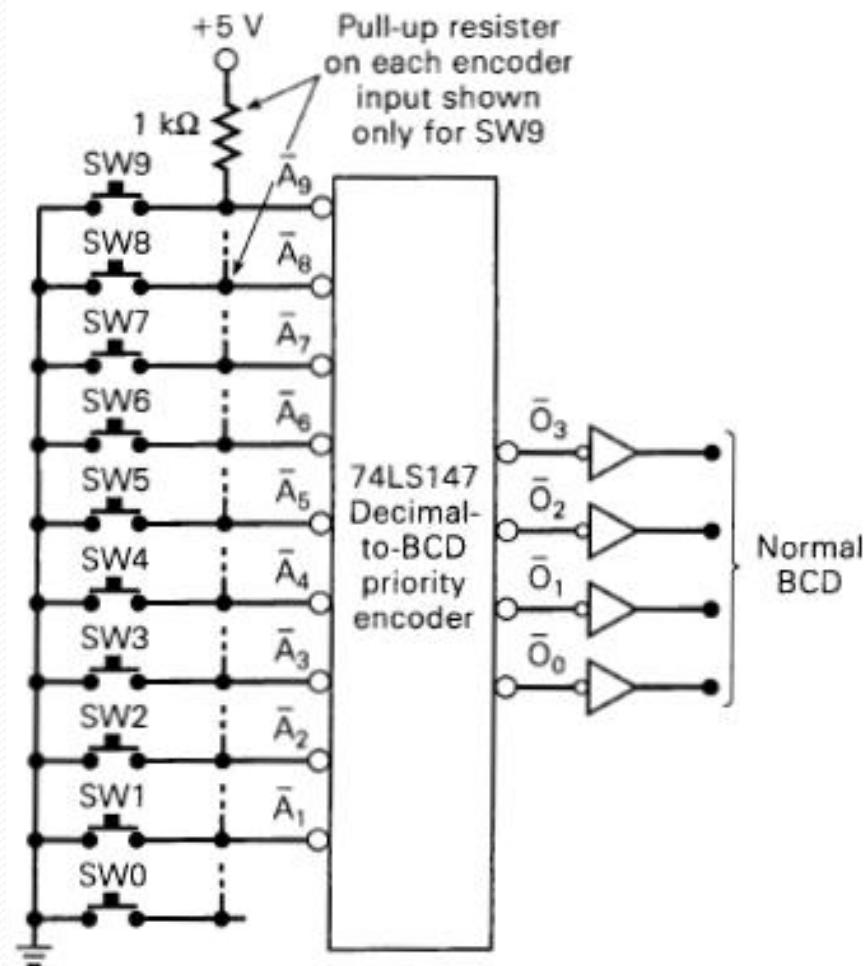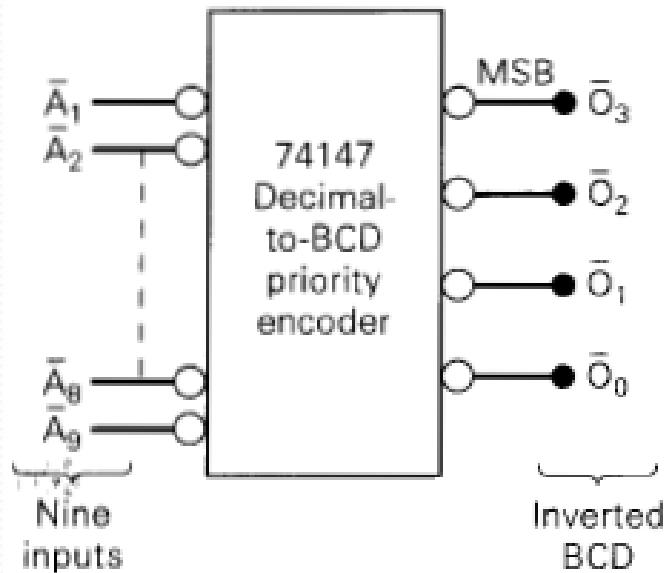


Multiplexer


Multiplexer

- Multiplexer atau Data Selector -> rangkaian logika yang menerima sejumlah input yang memilih satu di antaranya pada saat yang sama untuk dikeluarkan pada line output. Pemilihan data input untuk dikeluarkan sebagai output dikontrol oleh input SELECT atau ADDRESS.
- Multiplexer memiliki sejumlah N input & sebuah line output serta $^2\log N$ input SELECT.
- Contoh Multiplexer 8 line to 1 line, artinya multiplexer dengan 8 input dan 1 line output


Multiplexer

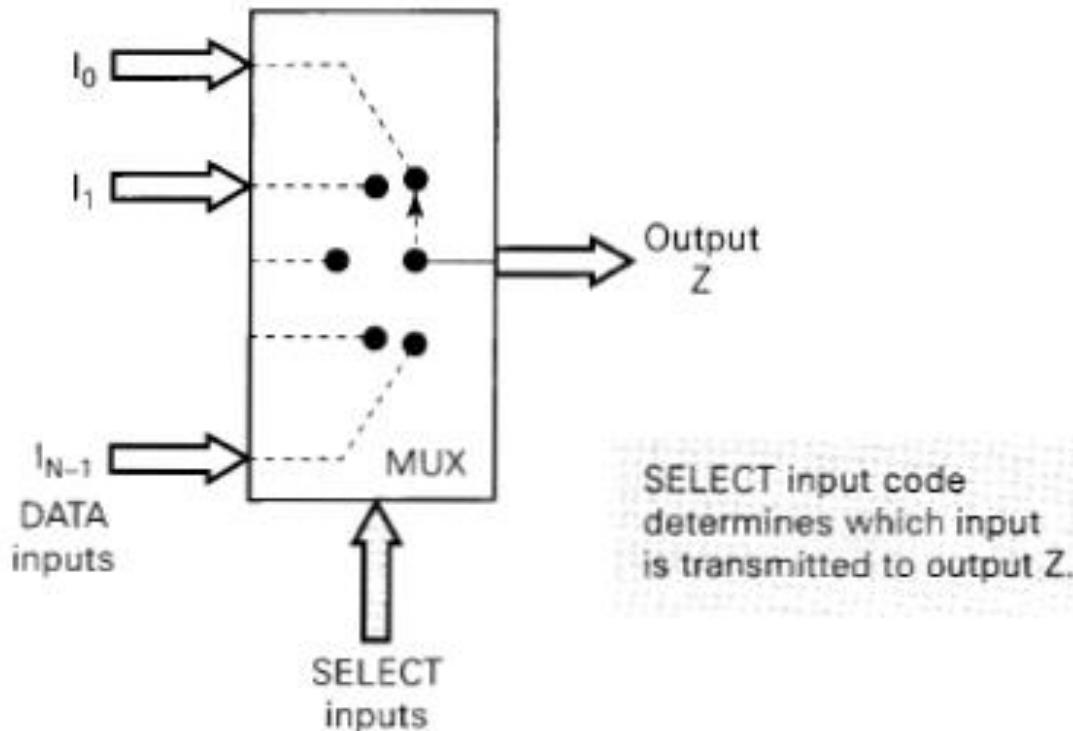


4 to 1 Multiplexer

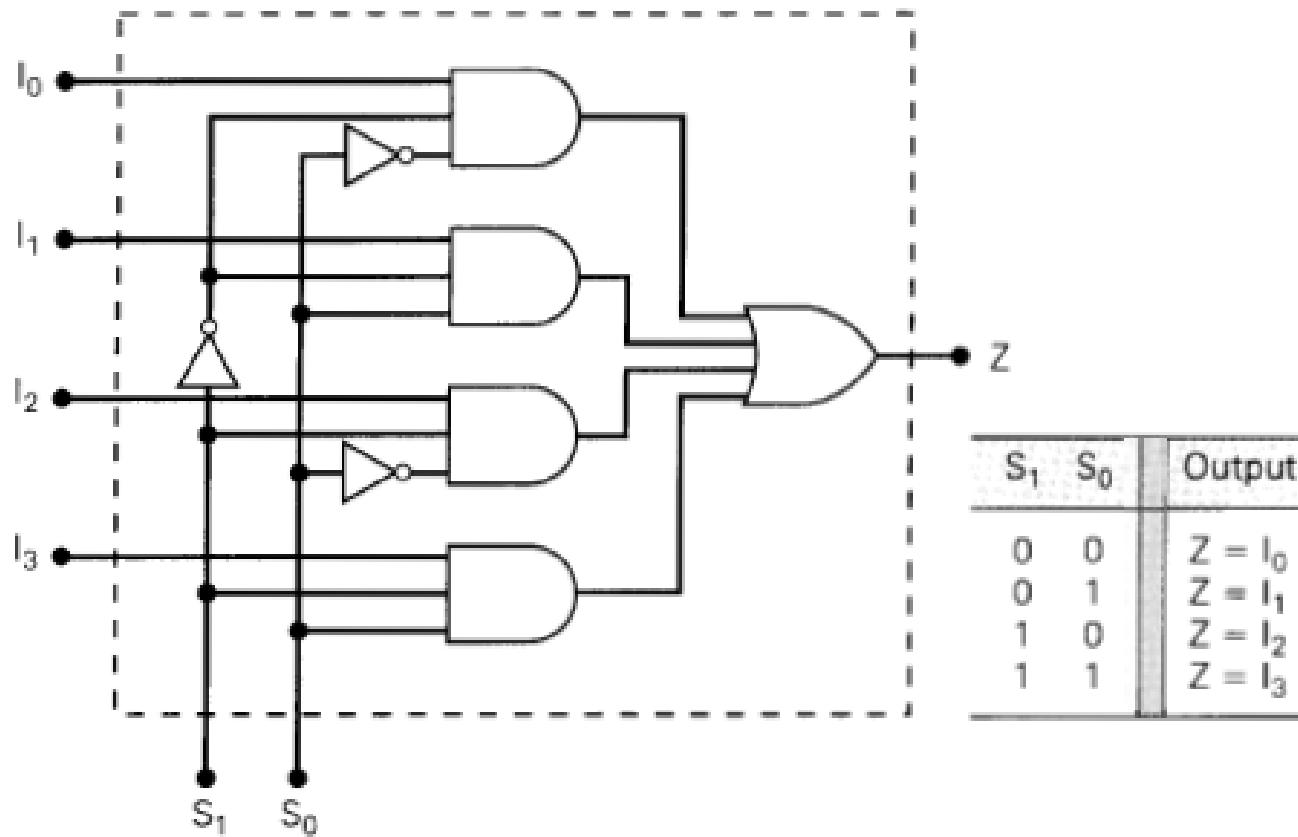

8 to 1 Multiplexer

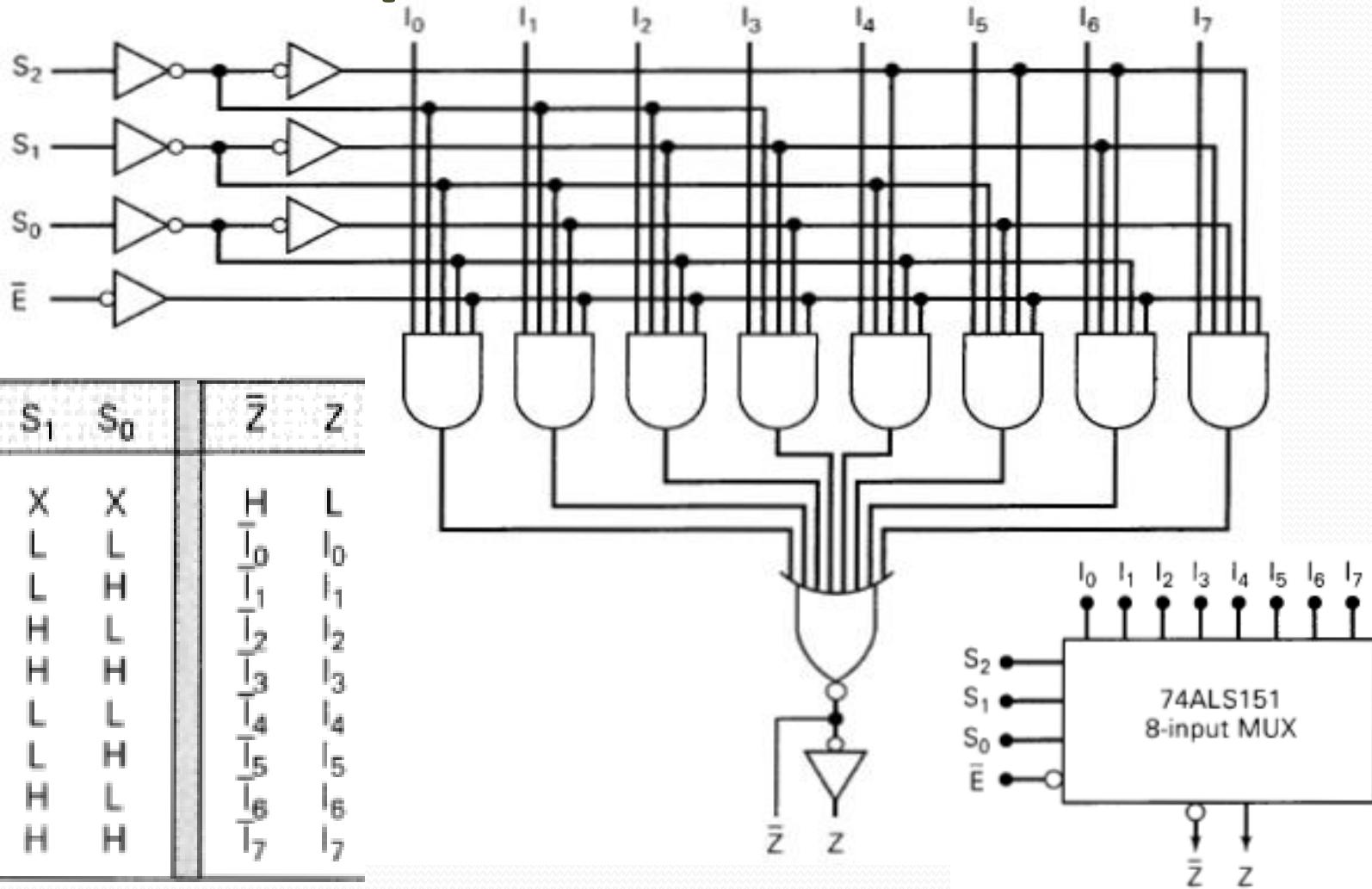


4 buah 2 to 1 Multiplexer

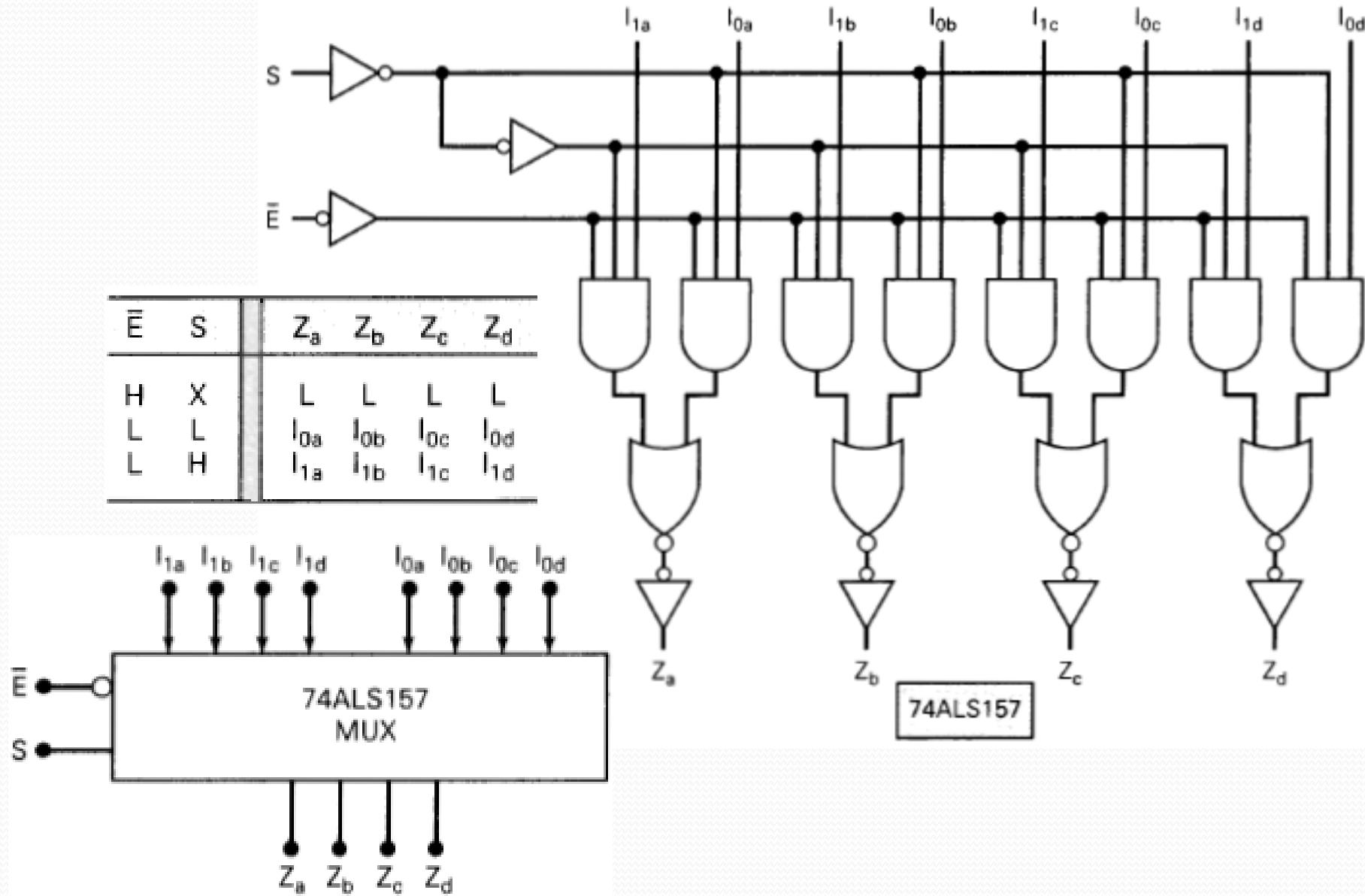

Contoh Aplikasi

C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

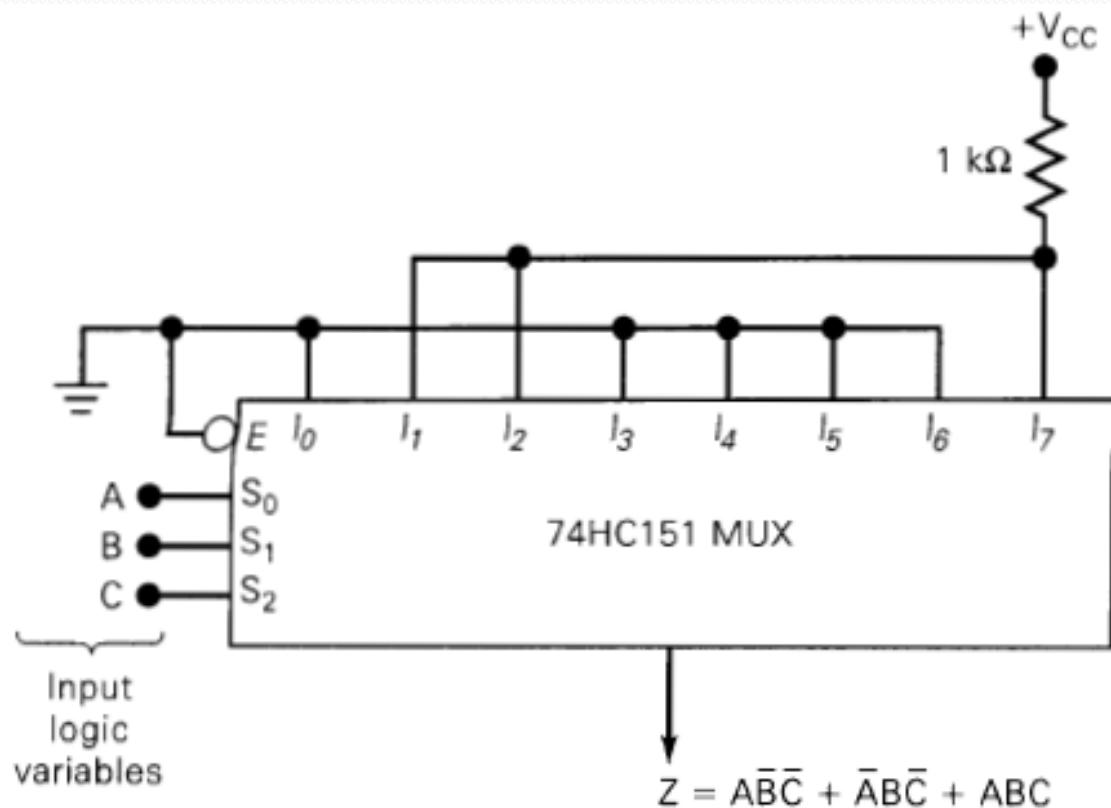


Demultiplexer

Demultiplexer

- Demultiplexer atau Data Distributor -> rangkaian logika yang menerima satu input dan mendistribusikannya ke salah satu line dari banyak line output. Pemilihan line output dikontrol oleh input SELECT atau ADDRESS.
- Demultiplexer memiliki sebuah input & 2^N line output serta $\log N$ input SELECT.
- Contoh Demultiplexer 1 line to 8 line, artinya demultiplexer dengan 1 input dan 8 line output


Demultiplexer

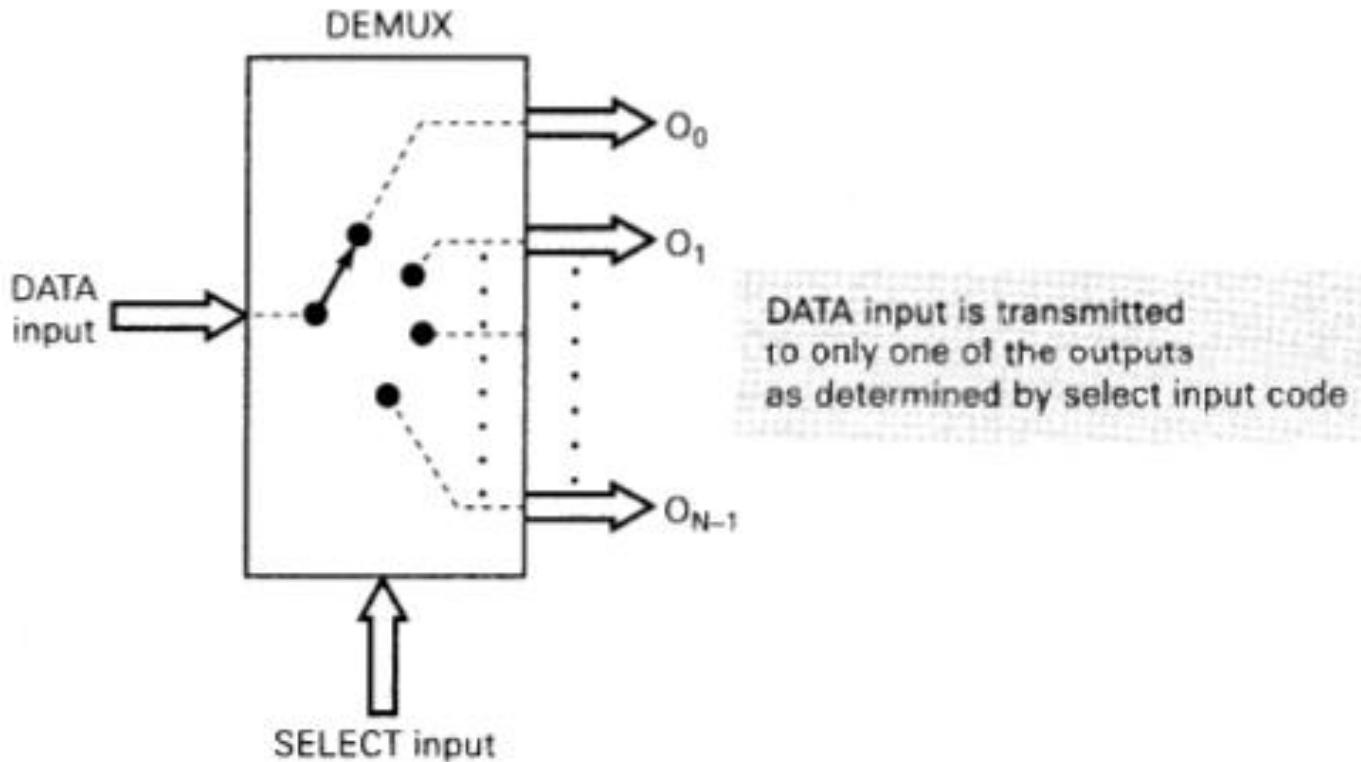

Demultiplexer


SELECT code			OUTPUTS							
S ₂	S ₁	S ₀	O ₇	O ₆	O ₅	O ₄	O ₃	O ₂	O ₁	O ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

I
DATA input

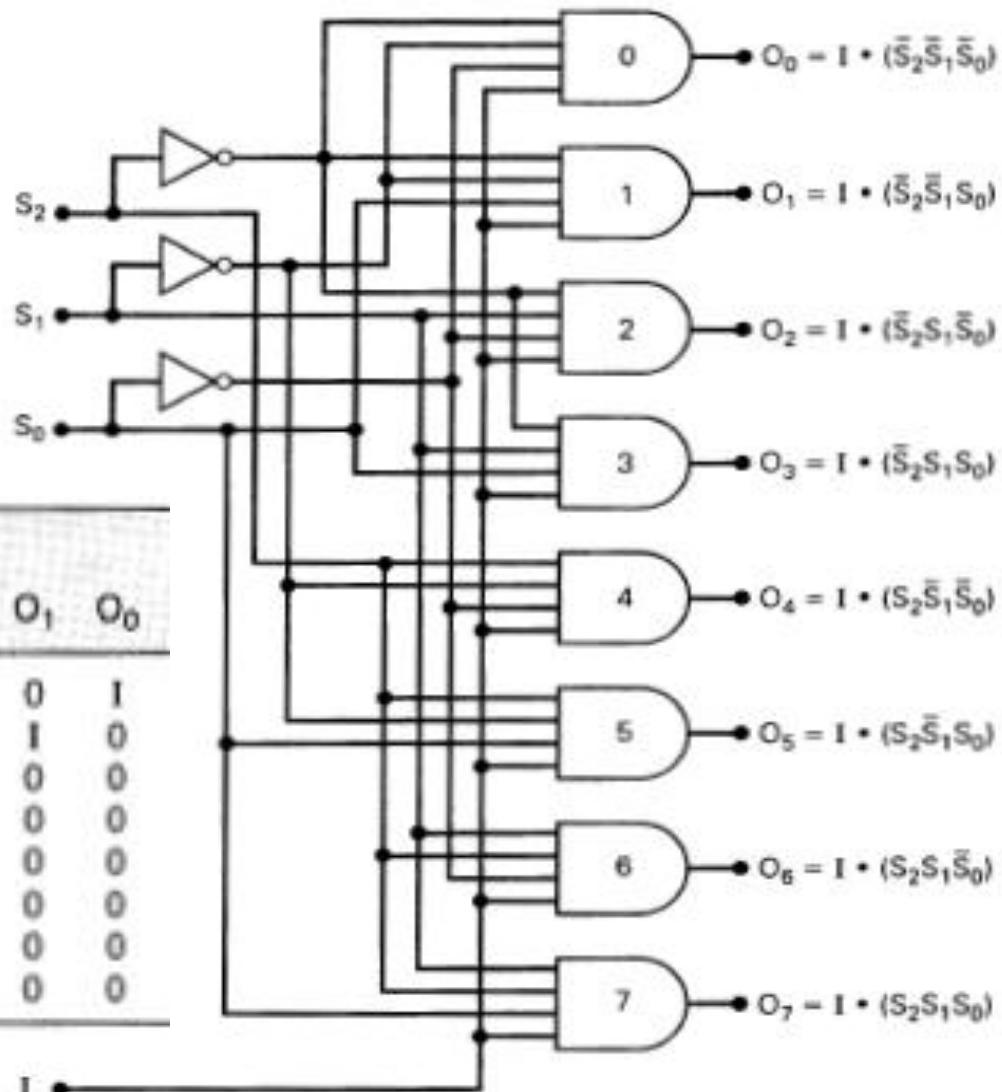


Demultiplexer

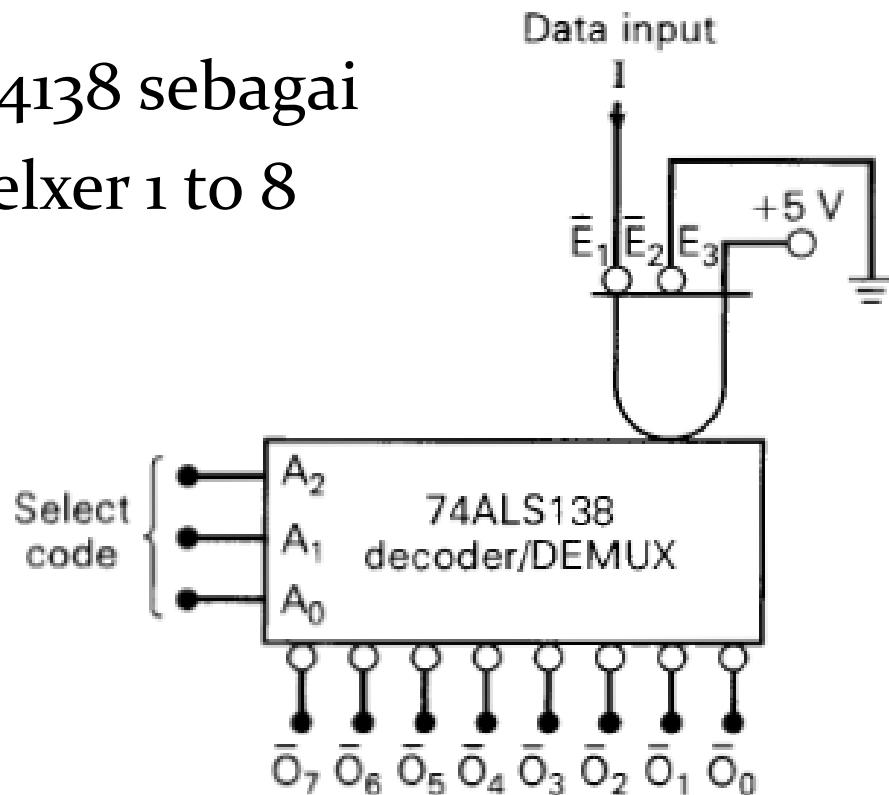Decoder 74138 sebagai Demultiplexer 1 to 8



Comparator

Comparator

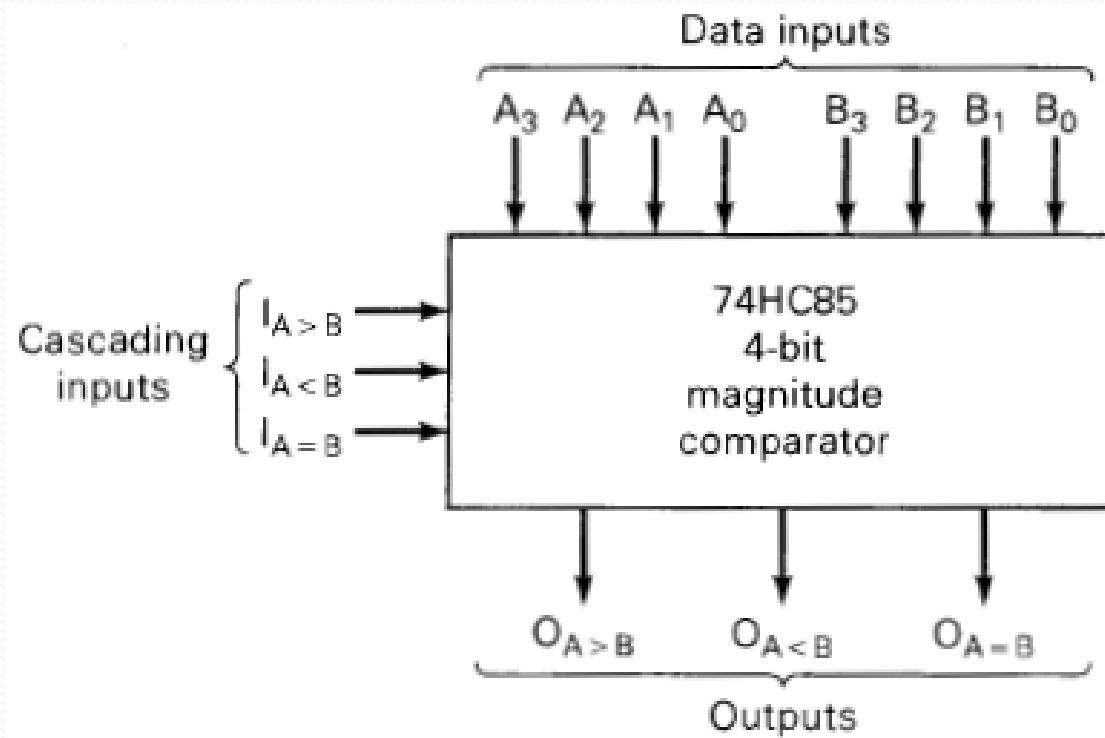

Comparator


- Comparator -> rangkaian logika yang membandingkan 2 input kuantitas biner dan menghasilkan output indikator nilai mana yang lebih besar.
- Demultiplexer memiliki sebuah input & 2^N line output serta $\log N$ input SELECT.
- Contoh Demultiplexer 1 line to 8 line, artinya demultiplexer dengan 1 input dan 8 line output

Comparator


TRUTH TABLE

COMPARING INPUTS				CASCADING INPUTS			OUTPUTS		
A_3, B_3	A_2, B_2	A_1, B_1	A_0, B_0	$I_{A>B}$	$I_{A<B}$	$I_{A=B}$	$O_{A>B}$	$O_{A<B}$	$O_{A=B}$
$A_3 > B_3$	X	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 < B_3$	X	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	X	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	X	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	X	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	X	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	X	X	X	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	X	X	X	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	L	L	H	L	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	H	L	L	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	X	X	H	L	L	H
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	L	L	L	H	H	L
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	H	H	L	L	L	L

Comparator

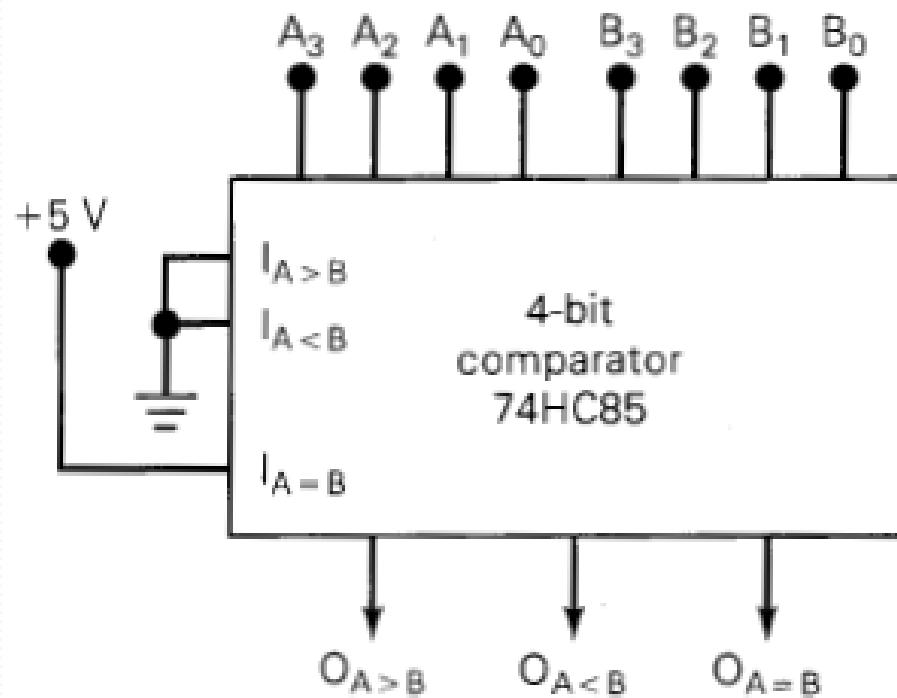

Comparator

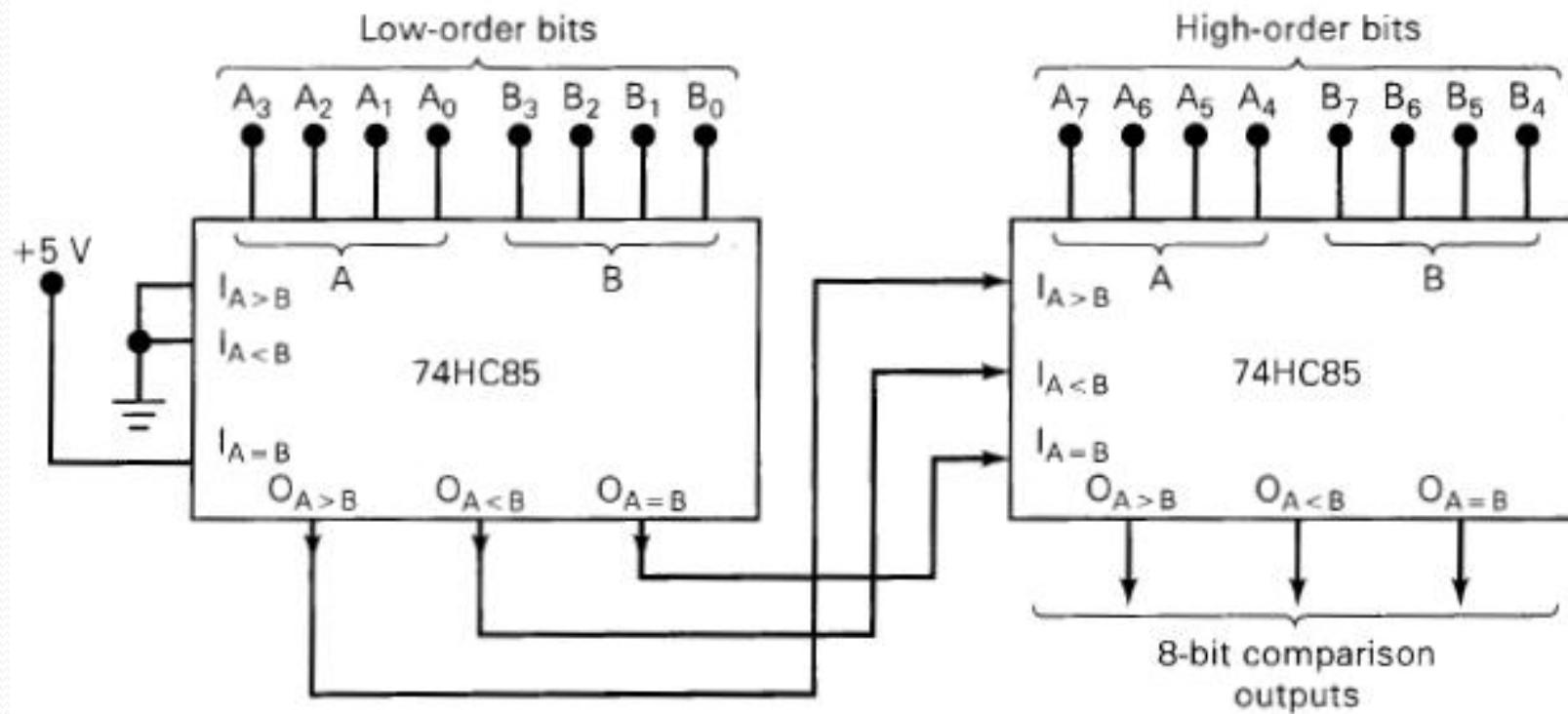

“Carilah dalam hidup ini ilmu dan harta, niscaya kau akan memimpin manusia, karena manusia ada yang pakar dan ada yang awam. Para pakar akan menghormatimu dengan ilmu dan manusia awam akan menghormatimu dengan harta”

Mahfuzhat: hal. 242